

CMOSプロセス、エレクトロニクス入門

2009年7月27日

エレクトロニクスDAQセミナー


高エネルギー加速器研究機構

素粒子原子核研究所



新井康夫 (yasuo.arai@kek.jp)

講義内容

 - ☐ 0.はじめに
- ☐ 1. MOSTランジスターの基礎
- ☐ 2. MOSアナログ回路
- ☐ 3. CMOSデジタル回路
- ☐ 4. SOI Pixel回路



デジタル回路でのMOSトランジスタ

  

$V_d \sim V_s$ の時、線形領域なので




$$I_{ds} = \beta \left[(V_{gs} - V_{th}) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right] \approx \beta (V_{gs} - V_{th}) V_{ds}$$

$$R_{ds} = \frac{V_{ds}}{I_{ds}} \approx \frac{1}{\beta (V_{gs} - V_{th})} = \frac{1}{\beta ((V_g - V_{th}) - V_s)}$$

NMOS: V_s が低い時は抵抗が小さいが、 V_s が高いと抵抗が大きい。
(PMOSは逆)

MOS Transistors in Digital Circuit




NMOS

   

Input 0 → Output good 0

1 → poor 1


PMOS

   


Input 0 → Output poor 0

1 → good 1

Transfer gate

 


又は

 


$S=1, -S=0$

Input 0 → Output good 0

Input 1 → Output good 1

 


Inverter

 


Input	Output
0	1
1	0

2 input NAND

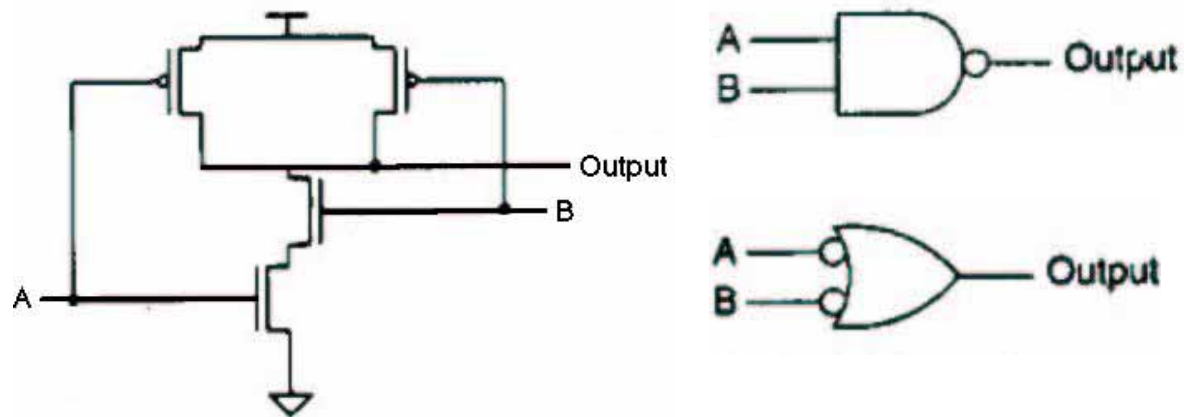


A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

n input NAND

 


2 input NOR

 

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




n input NOR

 


Tri-State Inverter

 If $C = H$ then $Z = A^*$
else $Z = \text{Hi Impedance}$







Multiplexor

 If $S = H$ then Output = A
else Output = B







D-type Flip/Flop

setup time hold time

    

Inverter


入力が0なら出力は1
入力が1なら出力は0

    

消費電力

$$P = C \cdot V^2 \cdot F$$

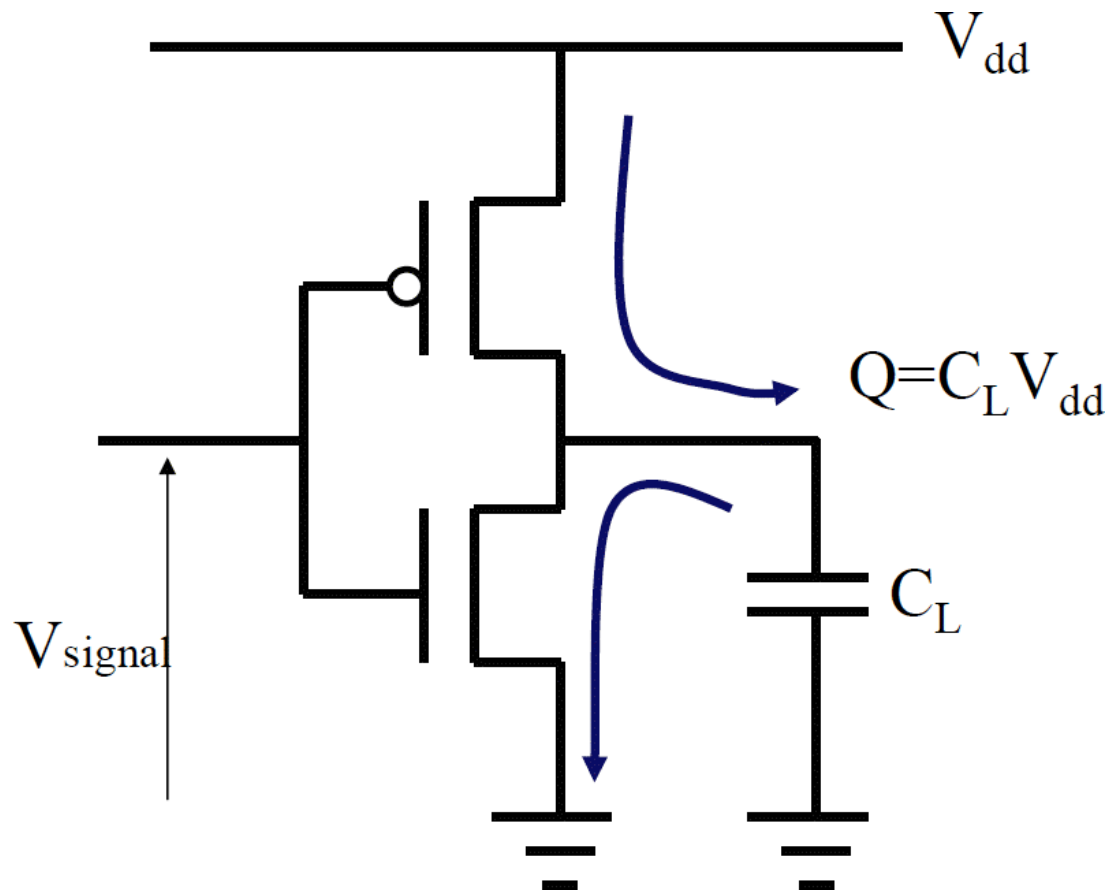C: Load Capacitance
V: Power Supply Voltage
F: Switching Frequency



CMOSではスイッチングの際に電流が流れるのみで、定常状態では電流が流れない。

スケーリング則

トランジスタ寸法 L, W

膜厚 t_{ox}

接合深さ x_j

空乏層幅 W_d

基板不純物濃度 N_a

電源電圧 V_{dd}

電流 I_d

容量 C

遅延時間 $t = CV/I$

消費電力 $P = IV$

トランジスタ数

$1/k$

$1/k$

$1/k$

$1/k$

k

$1/k$



$1/k$

$1/k$

$1/k$

$1/k^2$

k^2

  


微細化すると高速化，低消費電力化，高集積化がはかれる。

Stage Ratio

min. inv.から大きな負荷 C_L を駆動する

t_d : delay of min. inv \rightarrow min. inv.

 $a \cdot t_d$: delay of inv(n-1) \rightarrow inv(n)




最適な比率 a は？

$$R = \frac{C_L}{C_g} = a^n$$

$$n = \frac{\ln(R)}{\ln a}$$


$$\text{Total Delay} = n \cdot a \cdot t_d$$
 
$$= \ln(R) \cdot t_d \cdot \frac{a}{\ln(a)}$$



$a = 3 \sim 5$ を使用

例:load 30の負荷を駆動


 


この方が速い！

Memory


コアメモリー (~1960年代)

1kビットコアメモリー：
50 x 50 x 20 cm, ~100W

  

記憶素子 C_{A22}

記憶素子 C_{B22}

 


MOS Memory {
SRAM (Static Random Access Memory)
DRAM (Dynamic Random Access Memory)
Non-Volatile Memory (EPROM, Flash Memory . . .)
ROM (Read Only Memory)

:


DRAM

1971 Intel
3 Tr DRAM

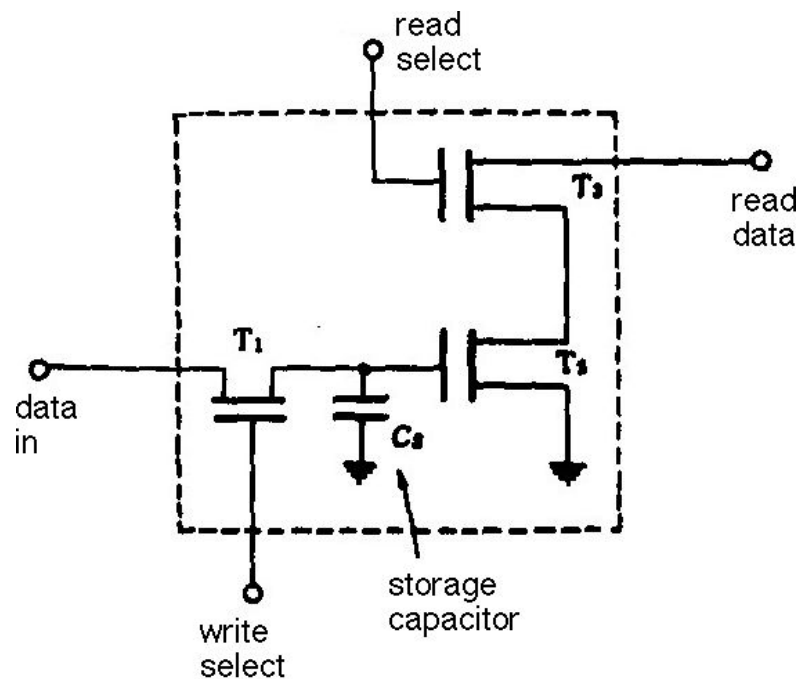


インテル社の開発した1Kビット DRAM メモリセル

 T₁: データ書き込み用選択トランジスタ
T₂: 読み出し用トランジスタ
T₃: データ読み出し用選択トランジスタ
C_s: 記憶用キャパシタンス





1972
Texas Instruments
1 Tr DRAM

 


DRAM Refresh

Refreshが~msec毎に必要

  

少しずつ蓄積電荷が減少。

 

定期的にチェックして不足分を足す。

 


図 I-31 メモリセル用バケツの水位が半分以上か否かを判定する仕掛け


 
 
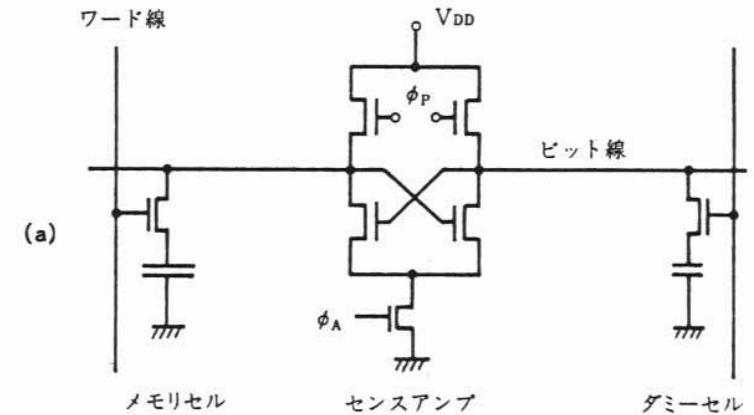



図 I-32 DRAMセンスアンプの動力原理。「1」の書き込まれたメモリセル(5Vに充電されたセル)のデータを読み出す

SRAM

 

$6.3\mu\text{m} \times 9.5\mu\text{m}$


$59.85\mu\text{m}^2$

 


$3.4\mu\text{m} \times 7.3\mu\text{m}$

$24.82\mu\text{m}^2$

DRAMとSRAMの1ビット
当たりの面積比較 (1 μm ルール)

 

(a) CMOS 6T_r形

 

(b) 受動負荷素子形

高速アクセス

Refresh動作がいない。

EEPROM

(Electrically Erasable Programmable ROM)

 


図 I-35 E²PROMセルの断面構造。薄い酸化膜 (~100Å) を通して電子をトンネリングさせることにより、フローティングゲートに電子を出し入れし、データを記憶

トンネリング注入

電源を切っても内容が失われない。
書き換え可能。


 
 



図 1.34 UVEPROMの等価回路

 


Flash Memory

1987 東芝
NAND型EEPROM

一括消去
高密度

 


NAND 型 EEPROM の平面図と等価回路

 

DRAMとNAND型EEPROMセルの1ビット
当りの面積比較 (1 μm ルール)

ホットエレクトロン注入


メモリの全体構成

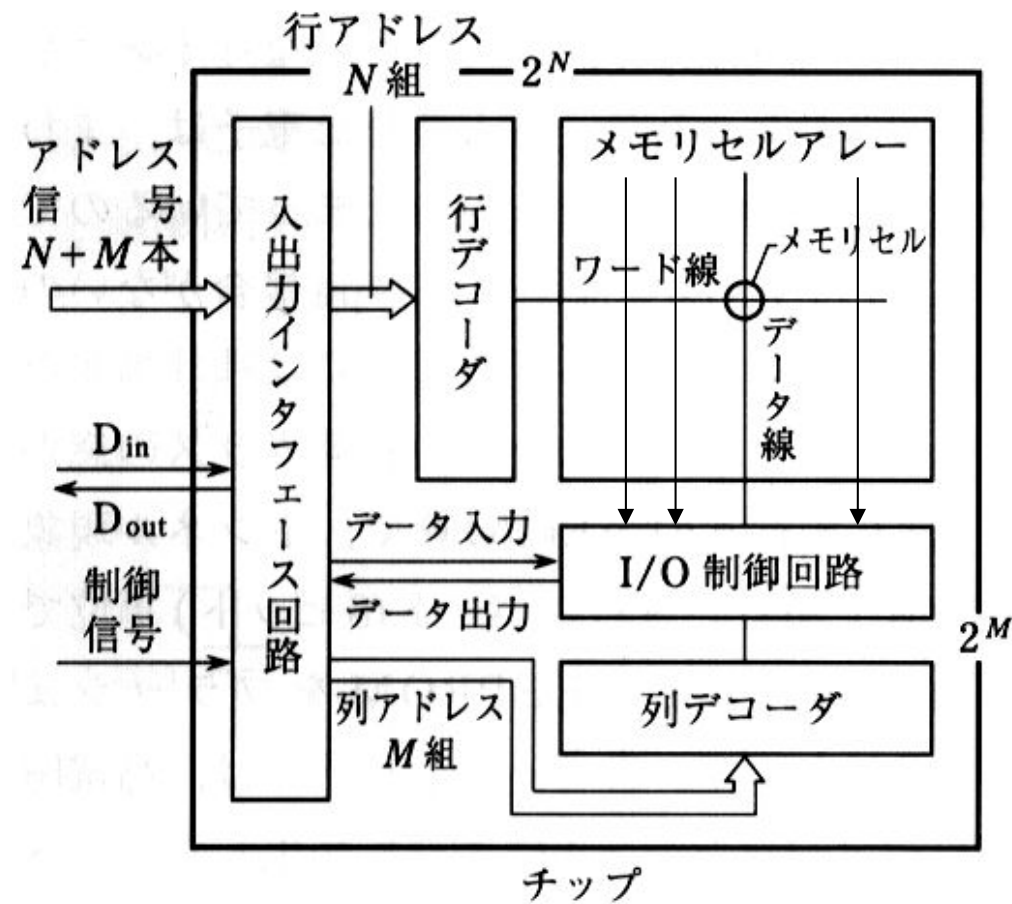


メモリチップの内部構成

足し算器

Half Adder

 


(a) 論理式通りの論理回路図

 

(b) CMOS インプリメントを考慮した論理回路図

X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full Adder

 

全加算器の回路例

全加算器の真理値表と論理式


入 力			出 力	
X	Y	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$S = C_{i-1} \oplus (X \oplus Y)$$

$$C_i = X * Y + Y * C_{i-1} + X * C_{i-1}$$

ケタが増えると

ケタ上がりが増えてどんどん遅くなる！

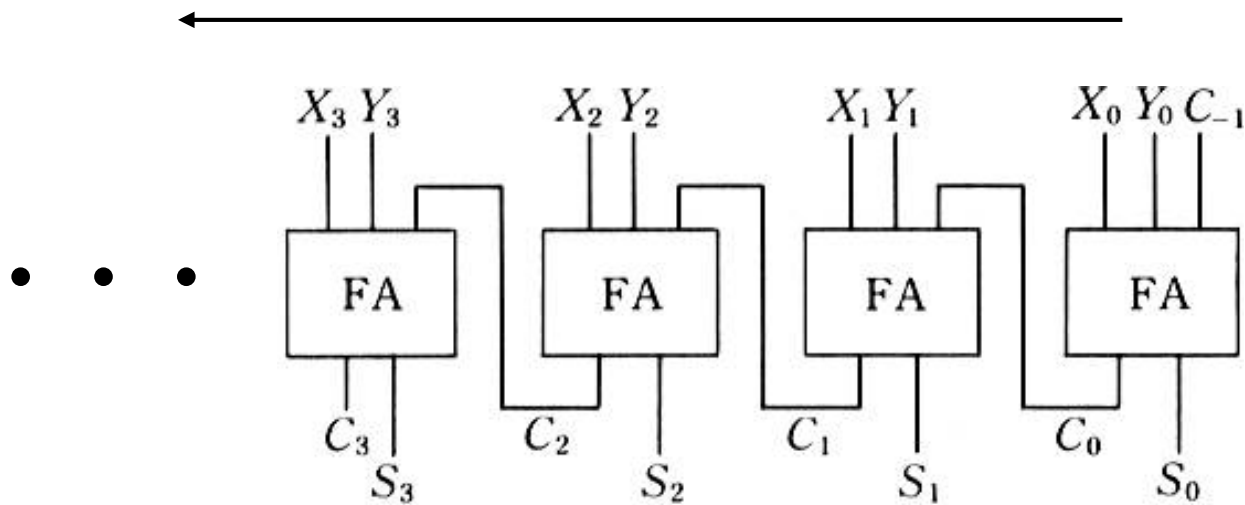

(FA : Full Adder)

4 ビットリプルキャリーアダー

Carry Look Ahead (CLA) (桁上げ先見方式)

X, Y がともに “1” のときは下の桁からの桁上げ信号 C_{i-1} の値にかかわらず桁上げ信号 C_i が発生し, X, Y のどちらかが “1” のときは C_{i-1} の値で C_i が決定されているのがわかる。この様子を式で表すと, 次のようになる。

$$C_i = G_i + P_i * C_{i-1}$$

ただし, $G_i = X_i * Y_i$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

ここで G_i は桁上げ生成信号(generator)とよび, P_i は桁上げ伝搬信号(propagator)とよぶが, 機能的には半加算器の C および S と全く等しい。

これを用いて各桁の桁上げ信号 C_i を表すと,

$$C_0 = G_0 + P_0 * C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 * C_0 = G_1 + G_0 * P_1 + P_0 * P_1 * C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + G_1 * P_2 + G_0 * P_1 * P_2 + P_0 * P_1 * P_2 * C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + G_2 * P_3 + G_1 * P_2 * P_3 + G_0 * P_1 * P_2 * P_3 + P_0 * P_1 * P_2 * P_3 * C_{-1}$$

...

$$C_n = G_n + G_{n-1} * P_n + G_{n-2} * P_{n-1} * P_n + \dots$$

$$+ G_0 * P_1 * P_2 * \dots * P_n + P_0 * P_1 * P_2 * \dots * C_{-1}$$

となり, すべての桁の桁上げ信号は自桁の入力値と最下位の桁上げ信号だけで生成できることがわかる。これを桁上げ先見方式(Carry Look Ahead)略して CLA とよぶ。


全加算器の真理値表と論理式

入 力		出 力		
X	Y	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1


$$S = C_{i-1} \oplus (X \oplus Y)$$

$$C_i = X * Y + Y * C_{i-1} + X * C_{i-1}$$

CLA

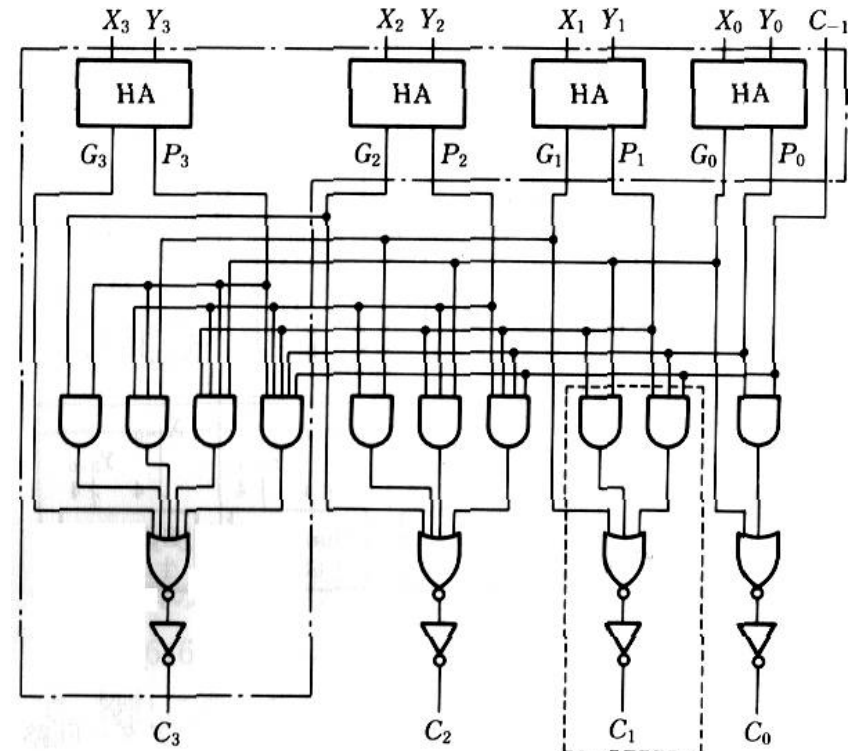


(a) 4ビット分の回路例

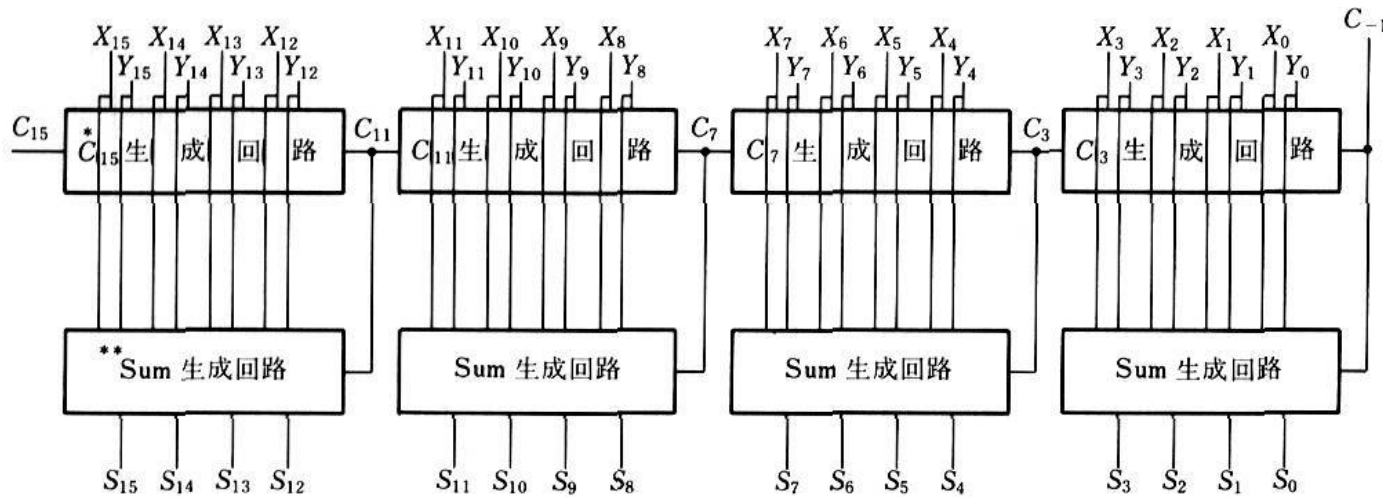


ブロック CLA を用いた 16 ビットアダー回路

乗算器

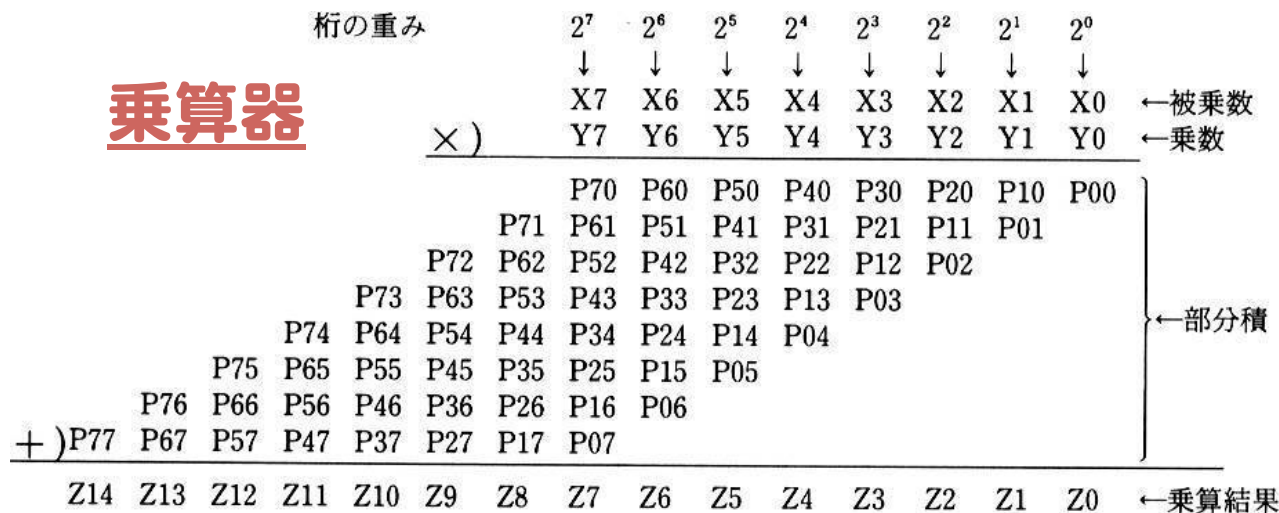

 8ビット×8ビットの乗算を例にとった部分積の生成とその加算過程
 ここで $P_{ij} = X_i * Y_j$ (論理積)



最も基本的な構成の8ビット×8ビット並列乗算器
 $8 \times 8 = 64$ 個の AND ゲートをおくことにより、すべての部分積が同時に得られる。
 ハッチした部分の部分積加算回路は2入力なので半加算器でよい。それ以外は全加算器を用いる。

割り算

- 1サイクルで割り算の出来る簡単な回路はない。
- add/subtract → shift_left → ...
- Initial seed (table) → Iteration

Switched Capacitor回路

CMOS LSIに適したアナログ(デジタル)回路

Parallel switched capacitor resistor

LSIでは相対精度の良いコンデンサは作りやすいが、抵抗は作りにくい。

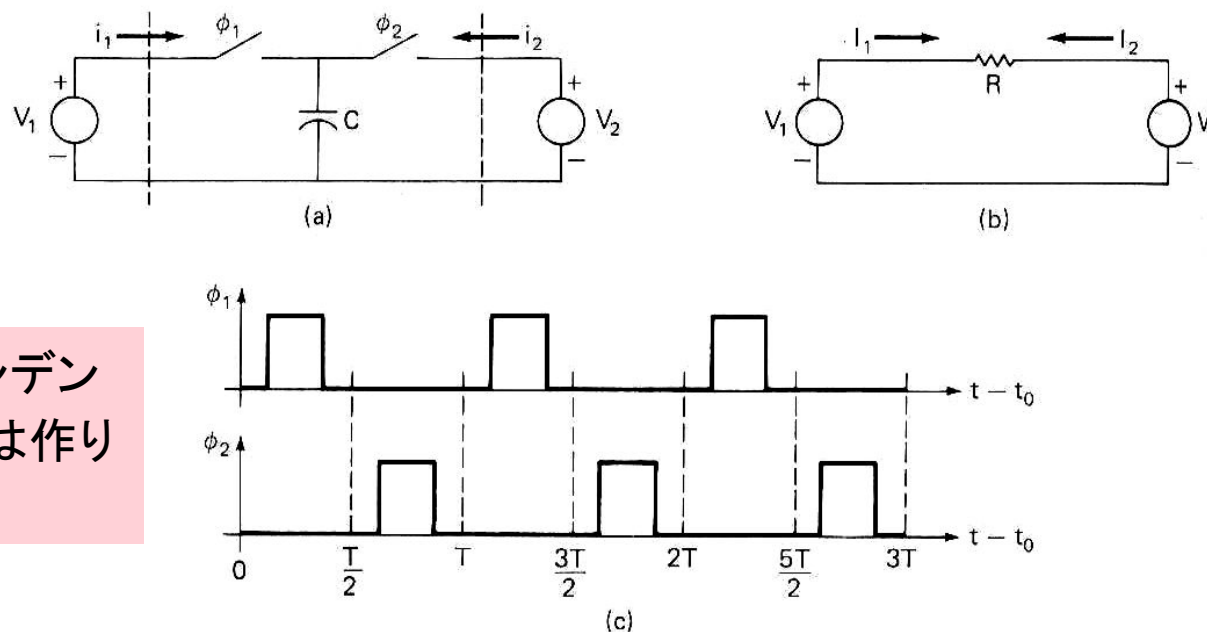


Fig. 2.2-1. (a) Parallel switched capacitor realization of a continuous resistor. (b) Continuous resistor. (c) Clock waveforms for the switched capacitor realization.

Cに流れ込む電荷

$$\begin{aligned} Q_1\left(t_0 + \frac{T}{2}\right) &= CV_1 \\ Q_2(t_0 + T) &= C(V_2 - V_1) \\ Q_1\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right) &= C(V_1 - V_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_1\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right) &= \int_{t_0+T}^{t_0+3T/2} i_1 dt = \int_{t_0+T/2}^{t_0+3T/2} i_1 dt \\ I_1(aver.) &= \frac{Q_1\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right)}{T} \\ &= \frac{C(V_1 - V_2)}{T} = \frac{(V_1 - V_2)}{R} \end{aligned}$$

等価抵抗

$$\begin{aligned} R &= \frac{T}{C} = \frac{1}{f \cdot C} \\ R &= \frac{V_1 - V_2}{I_1} = \frac{V_2 - V_1}{I_2} \end{aligned}$$

Series switched capacitor resistor

 


Fig. 2.2-2. Series switched capacitor realization of a continuous resistance.

Cに流れ込む電荷


$$\begin{aligned}
 Q_1\left(t_0 + \frac{T}{2}\right) &= 0_1 \\
 Q_1(t_0 + T) &= C(V_1 - V_2) \\
 Q_1\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right) &= 0 \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_1\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right) &= \int_{t_0 + T/2}^{t_0 + 3T/2} i_1 dt \\
 I_1(aver.) &= \frac{Q\left(t_0 + \frac{3T}{2}\right)}{T} \\
 &= \frac{C(V_1 - V_2)}{T} = \frac{(V_1 - V_2)}{R}
 \end{aligned}$$

等価抵抗

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{T}{C} = \frac{1}{f \cdot C} \\
 R &= \frac{V_1 - V_2}{I_1} = \frac{V_2 - V_1}{I_2}
 \end{aligned}$$

 Switched Capacitor Equivalent RC Networks



Continuous RC circuit.

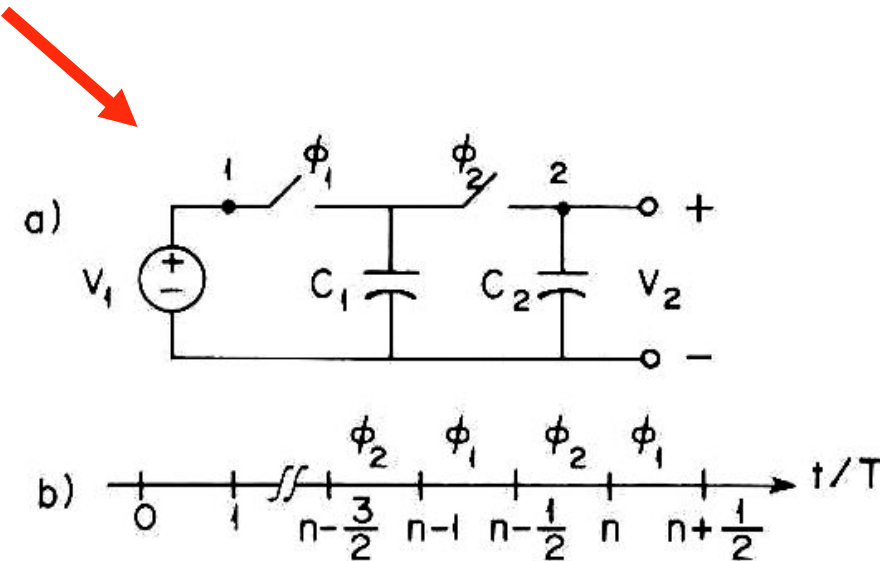


Fig. 2.3-3. (a) Switched capacitor realization of Fig. 2.3-1 using the parallel configuration. (b) Clock phasing.

高級言語による設計

利点

- 複雑な設計が可能(> 百万ゲート)
- LSIプロセスから独立した設計 --- 設計資産
- テストパターンの自動化 --- アルゴリズムによる検証
- 開発期間の短縮

欠点

- 技術者が回路の動作を理解できなくなる。
- 性能がコンパイラに依存(米国製)

Verilog Hardware Description Language

- 1984 Gateway Design Automation社がVerilog を開発。
- やがて'90年頃米国国防相で規格制定されたVHDL (VHSIC Hardware Description Language) と共に業界標準となる。
- 一見C言語に似ているが、通常のプログラム言語との最大の違いは --- 並列記述言語で有るという点。
- プログラム中のどこに書こうが、すべての回路は同時に動く。

Verilogによる論理合成例

```
module COUNTER4 (DATA_IN,CLK,LOAD,DOWN,MAX_VAL,COUNT,ZERO );
input [3:0] DATA_IN;
input CLK, LOAD, DOWN;
input [3:0] MAX_VAL;
output [3:0] COUNT;
output ZERO;

wire [3:0] REG_IN, NEW_COUNT;
wire REG_LOAD;

assign ZERO = ( COUNT == 4'b0 );
                //COUNTゼロでZERO=1


assign NEW_COUNT = ( COUNT == 4'b0 ) ? MAX_VAL : (COUNT - 1'b1);
                //COUNTが0ならMAX_VALそれ以外は-1

assign REG_IN = ( LOAD ) ? DATA_IN : NEW_COUNT;
                //LOADでDATA_INをそれ以外はNEW_COUNT

assign REG_LOAD = ( LOAD | DOWN );
                //LOADまたはDOWNでREG_LOAD=1


REG4 REG_BLK1 ( REG_IN, CLK, REG_LOAD, COUNT );
                //4ビットRegisterの参照

endmodule
```

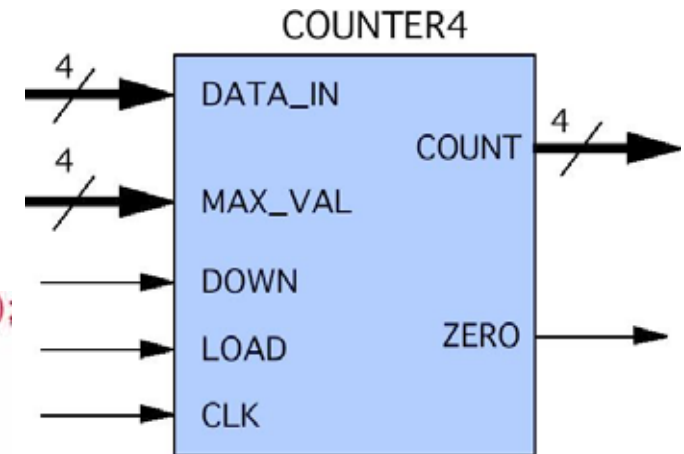


→ 詳しくはFPGA
のセミナーで


ゲート数最小で最適化した場合

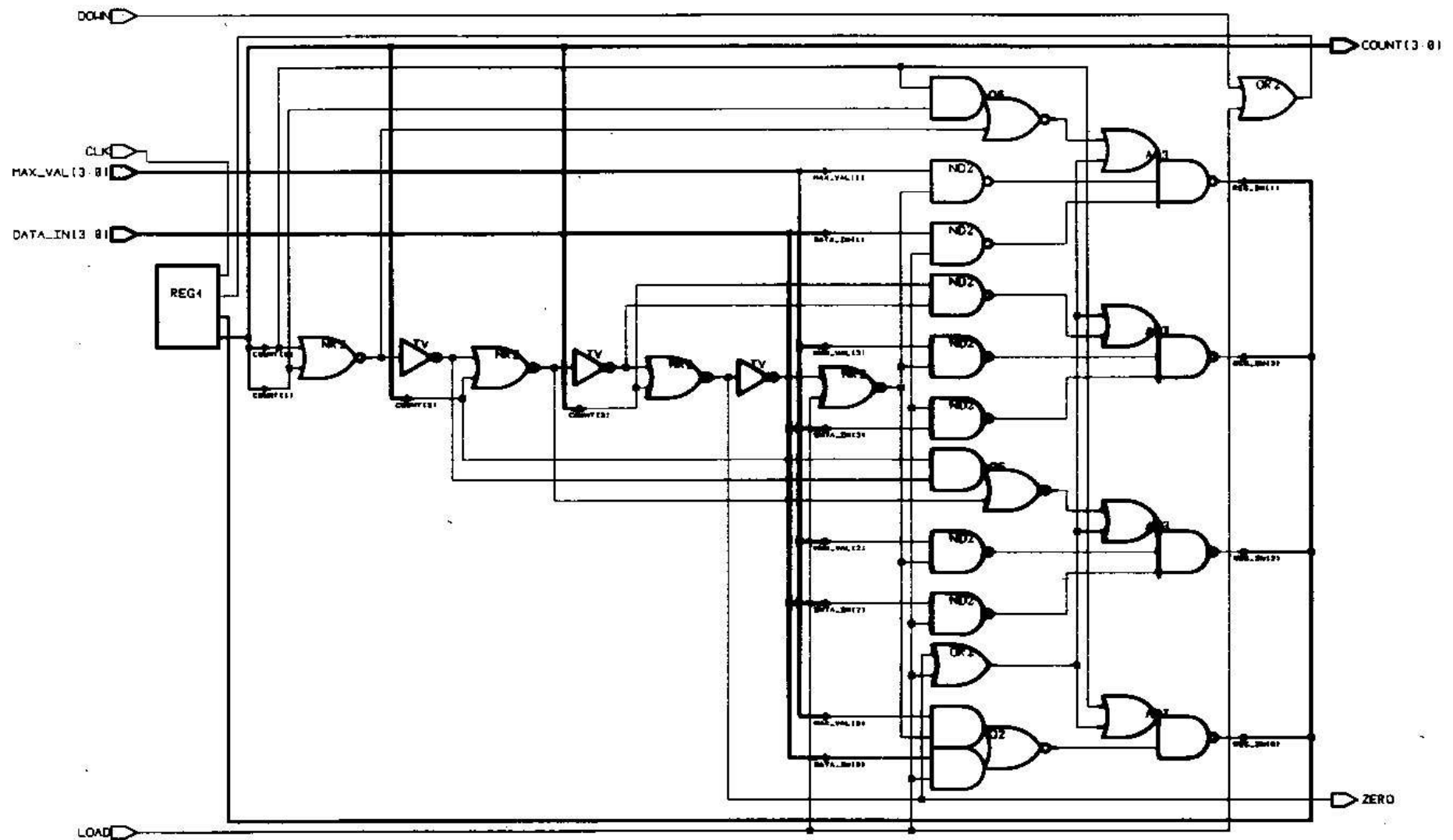

遅延時間最小で最適化した場合

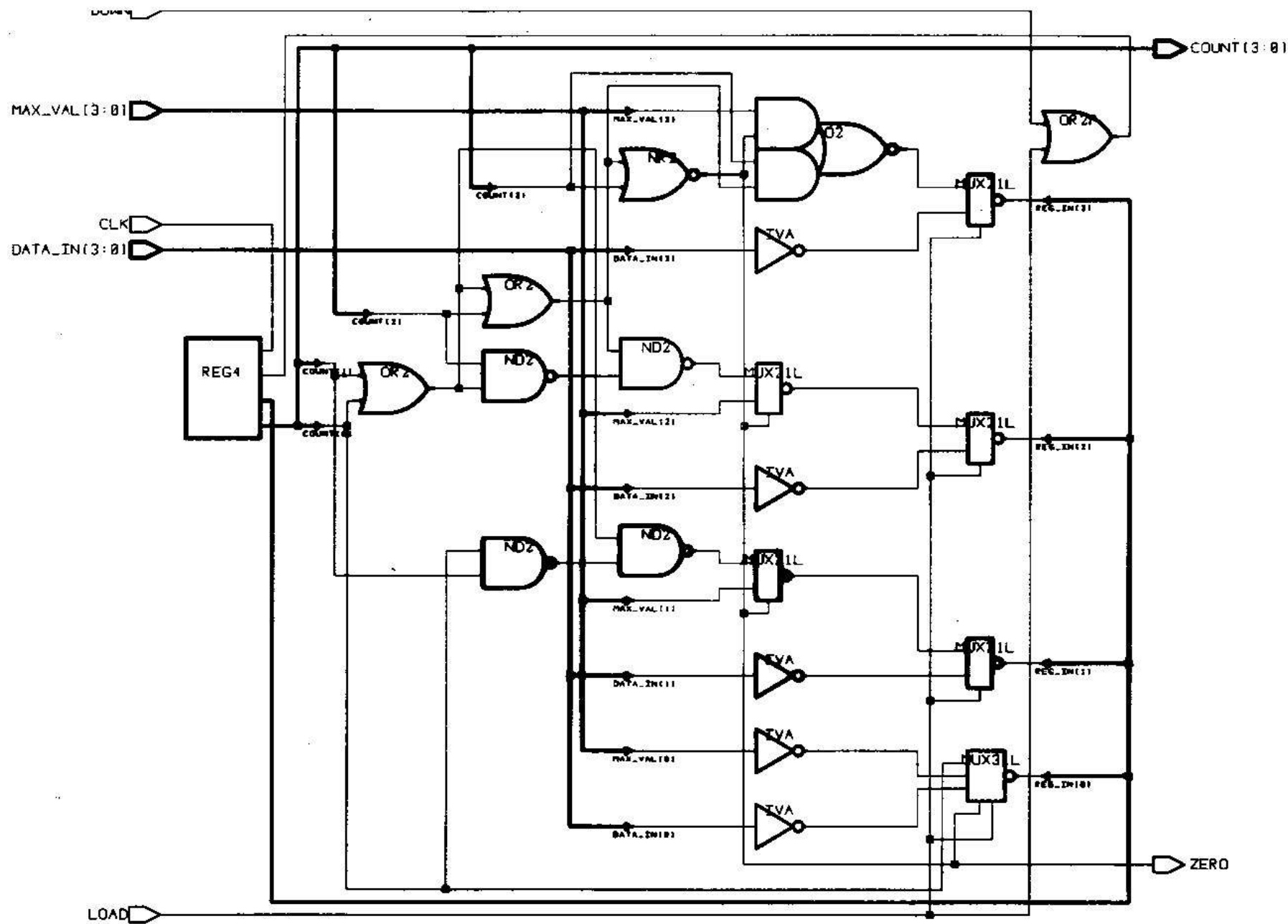

自動配置配線

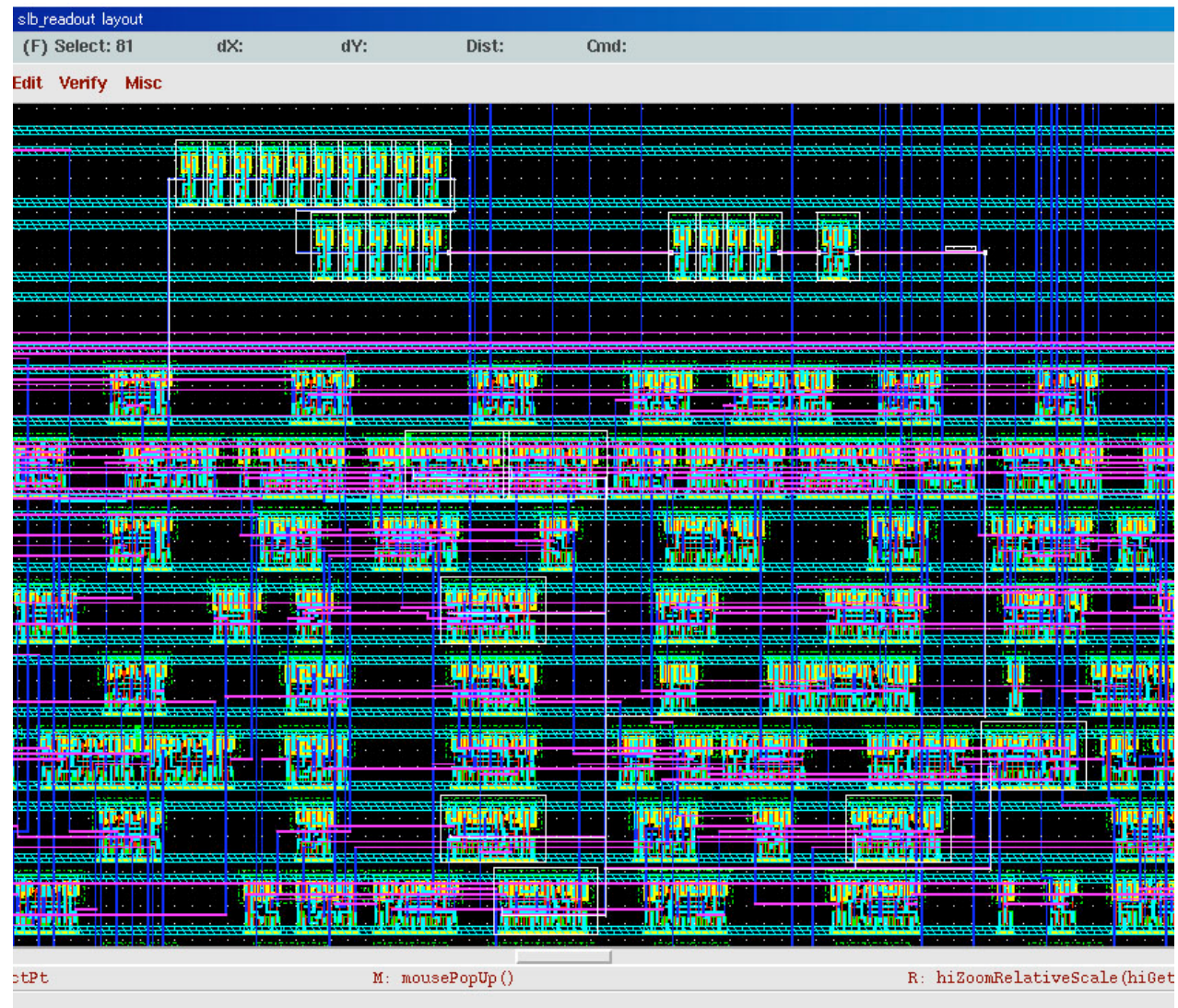

まとめ

- CMOSはデジタル回路に向いている。
- 電力を消費するのは、主にスイッチングの時だけ。
- プロセスを縮小すると、性能が向上する。
- 設計は大部分自動化されているが、個々の回路要素の働きを知っておく事が重要。

