

マルチピクセルAPDを使った陽電子検出器の開発 とJ-PARC MLF のミュオン実験装置への導入

How to install a μ SR spectrometer
in two years from the scratch

小嶋健児

(KEK物構研/J-PARC MLFミュオン, Open-It)


2012.11.5 計測システム研究会@東大本郷


outline

- 最終目的：ミュオンスピン緩和(μ SR)分光器 5page
- ハードウェア&ソフトウェア 20page
 - ASIC-アナログボード
 - FPGA-デジタルボード
 - データ収集システム
- コミッショニングの結果と問題点 5page
- まとめ total 30page

Where is J-PARC

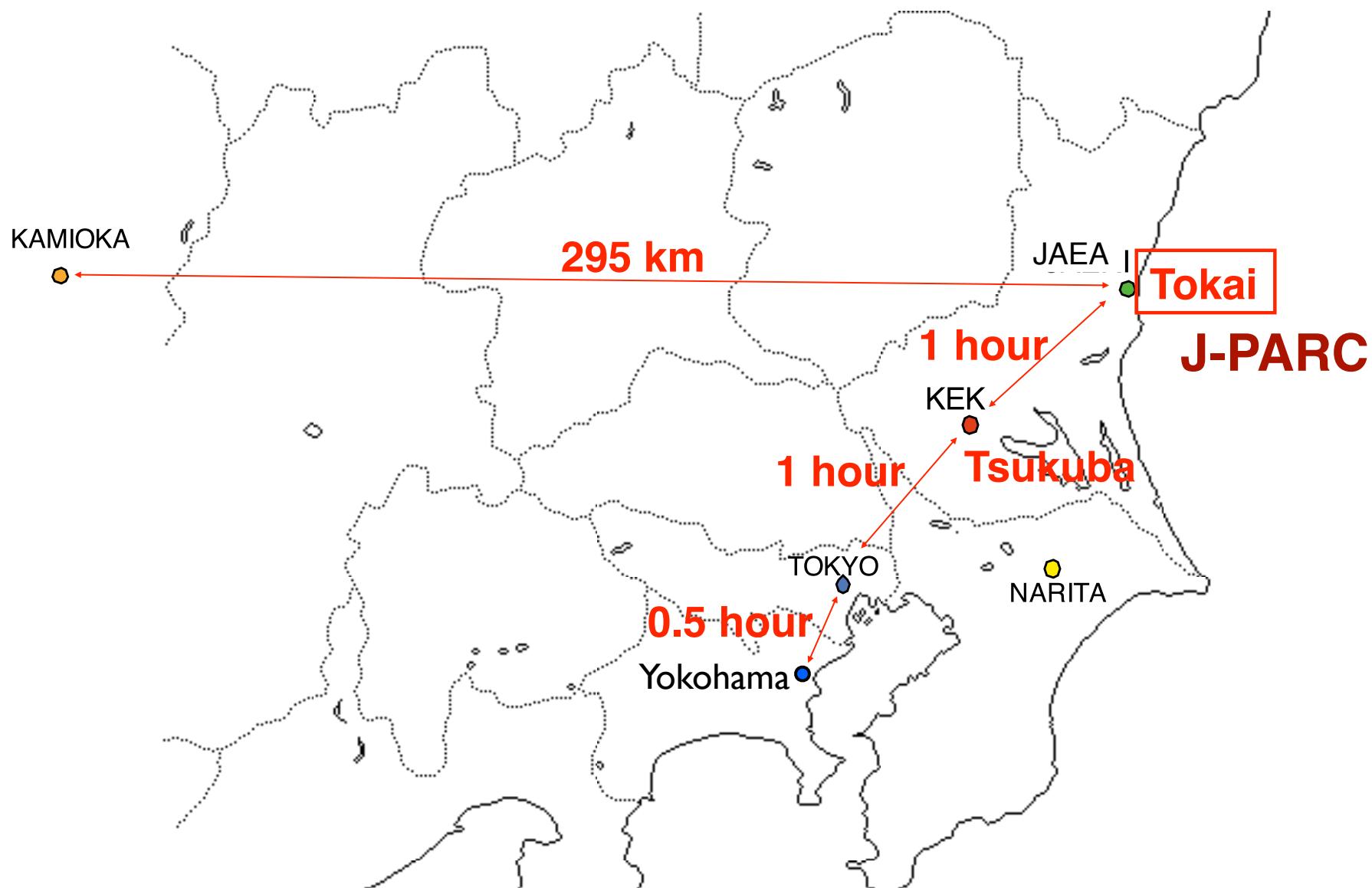J-PARC=Japan Particle Accelerator Research Complex



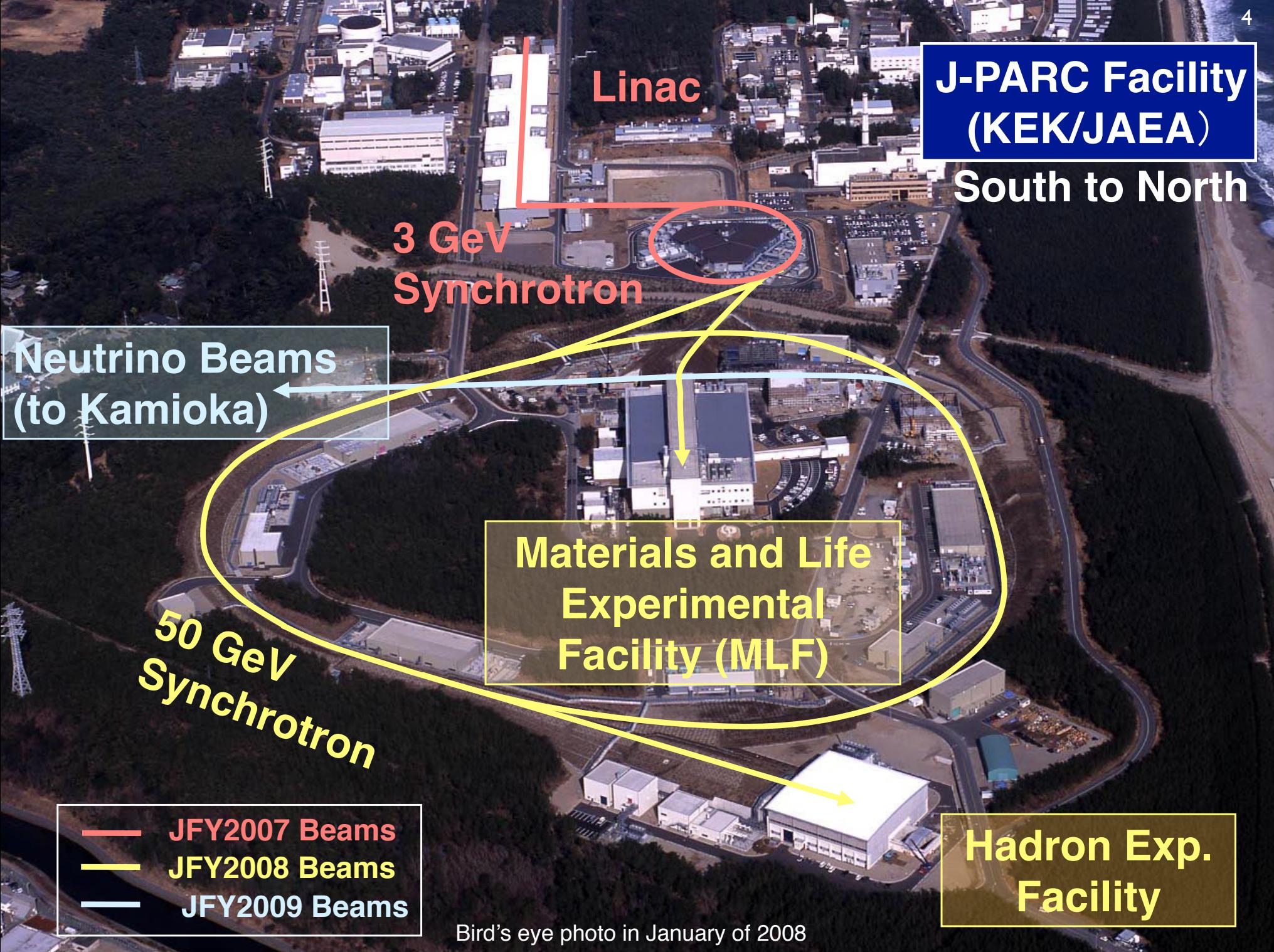

Linac

3 GeV
Synchrotron

Neutrino Beams
(to Kamioka)

50 GeV
Synchrotron

J-PARC Facility
(KEK/JAEA)

South to North

Materials and Life
Experimental
Facility (MLF)

- JFY2007 Beams
- JFY2008 Beams
- JFY2009 Beams


Hadron Exp.
Facility

Bird's eye photo in January of 2008


J-PARC MLF neutron and muon BLs

5



DΩ-I@J-PARC/MUSE

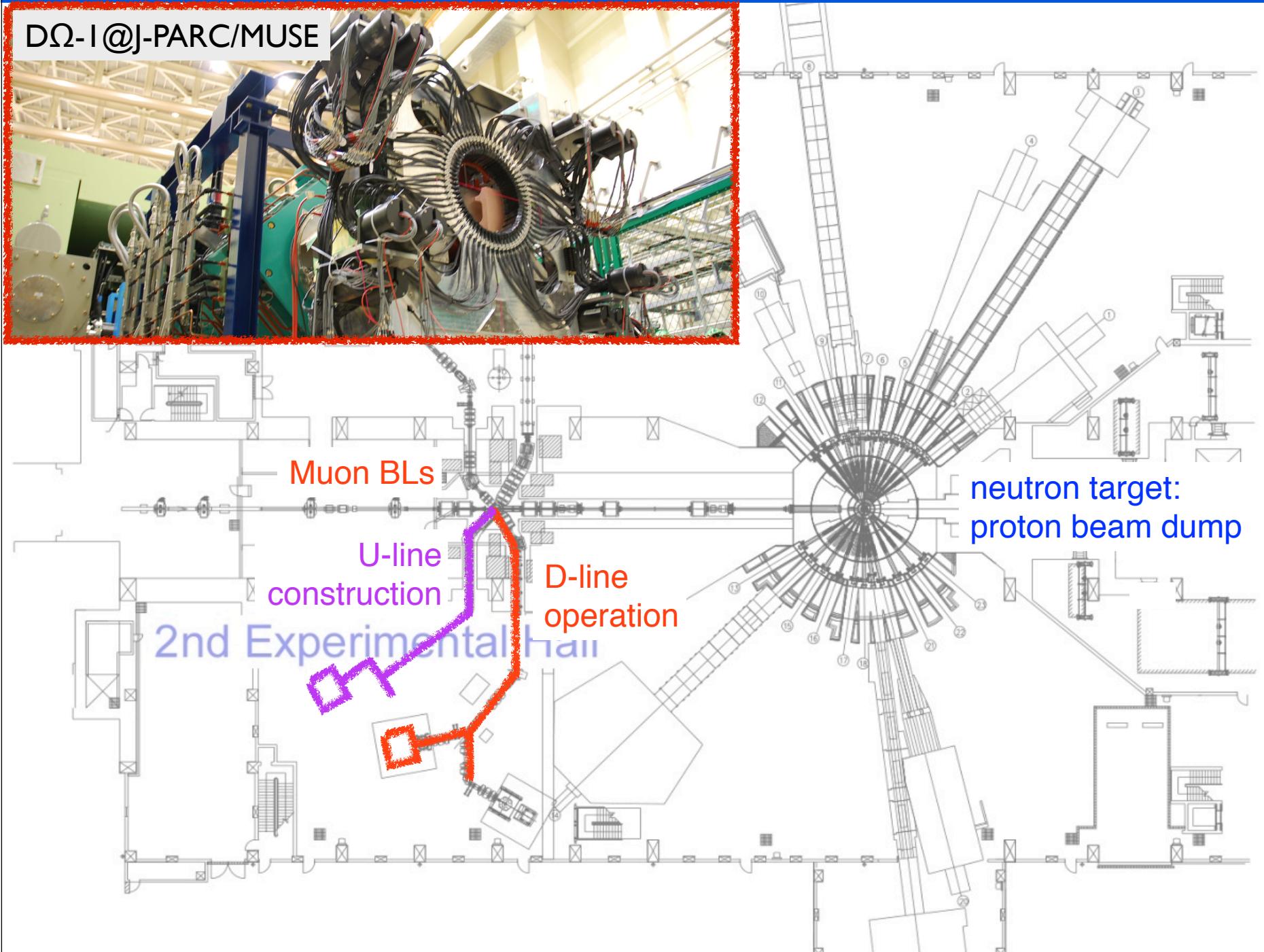

Standard set-up of μ SR

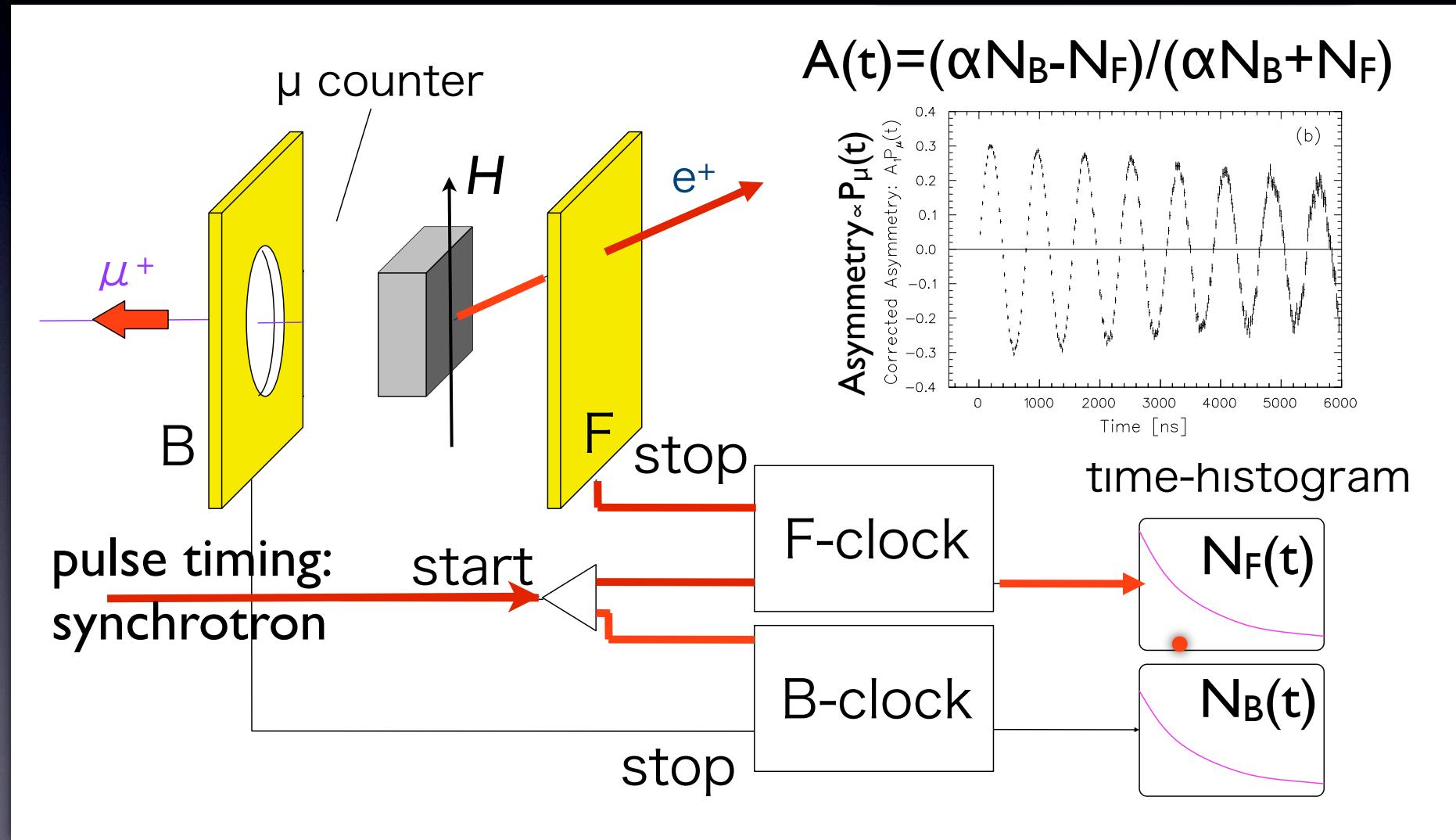


μSR分光器増強計画

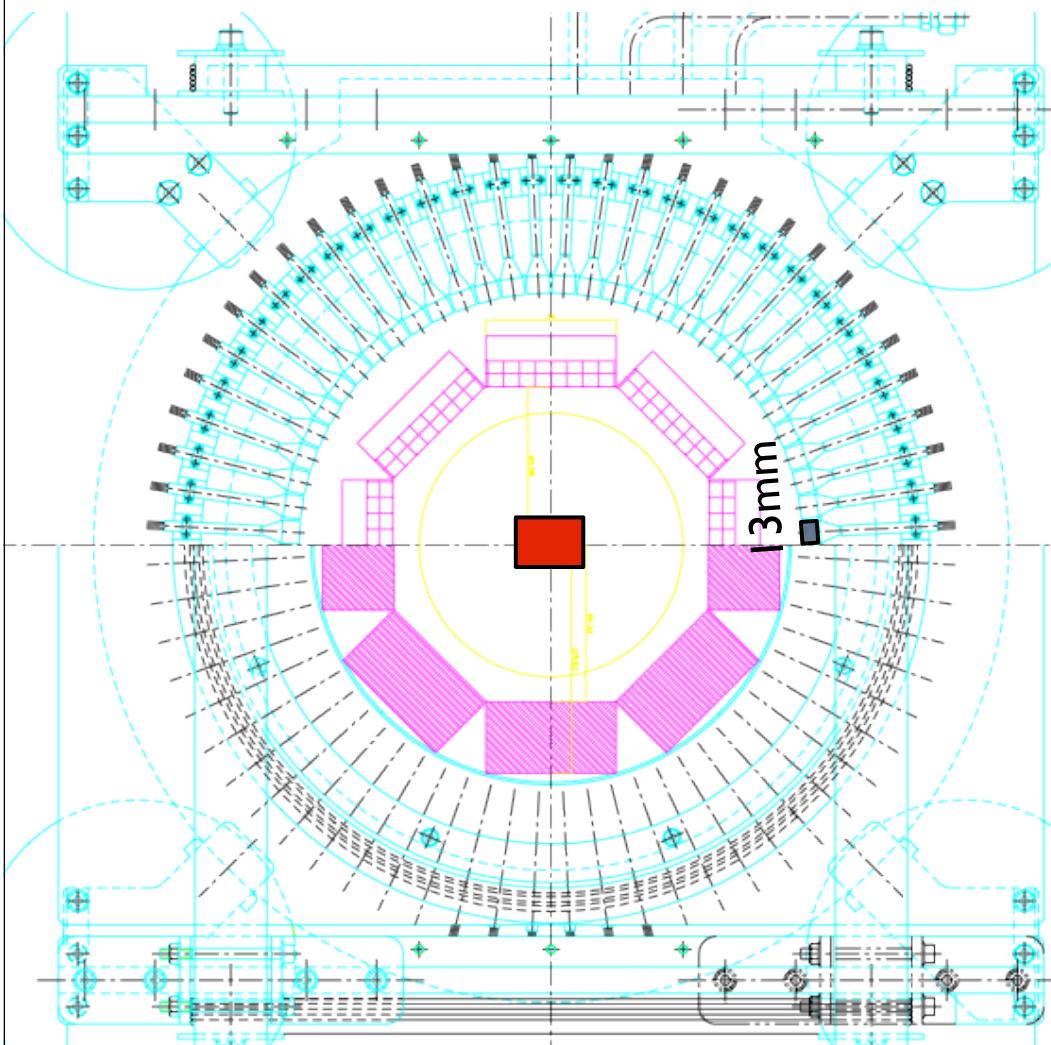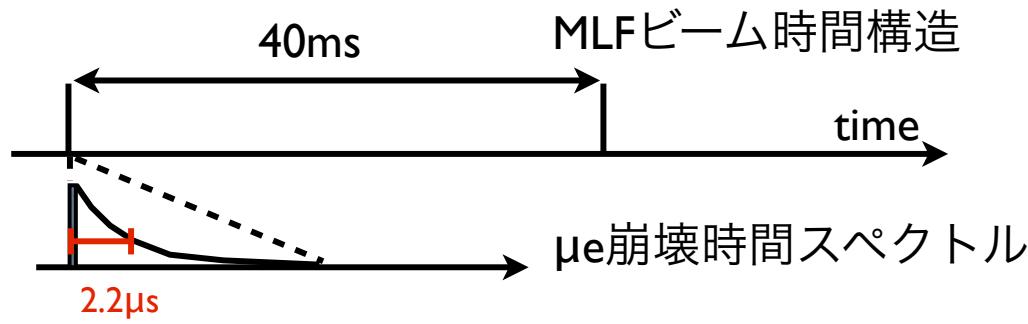

J-PARC D-line:

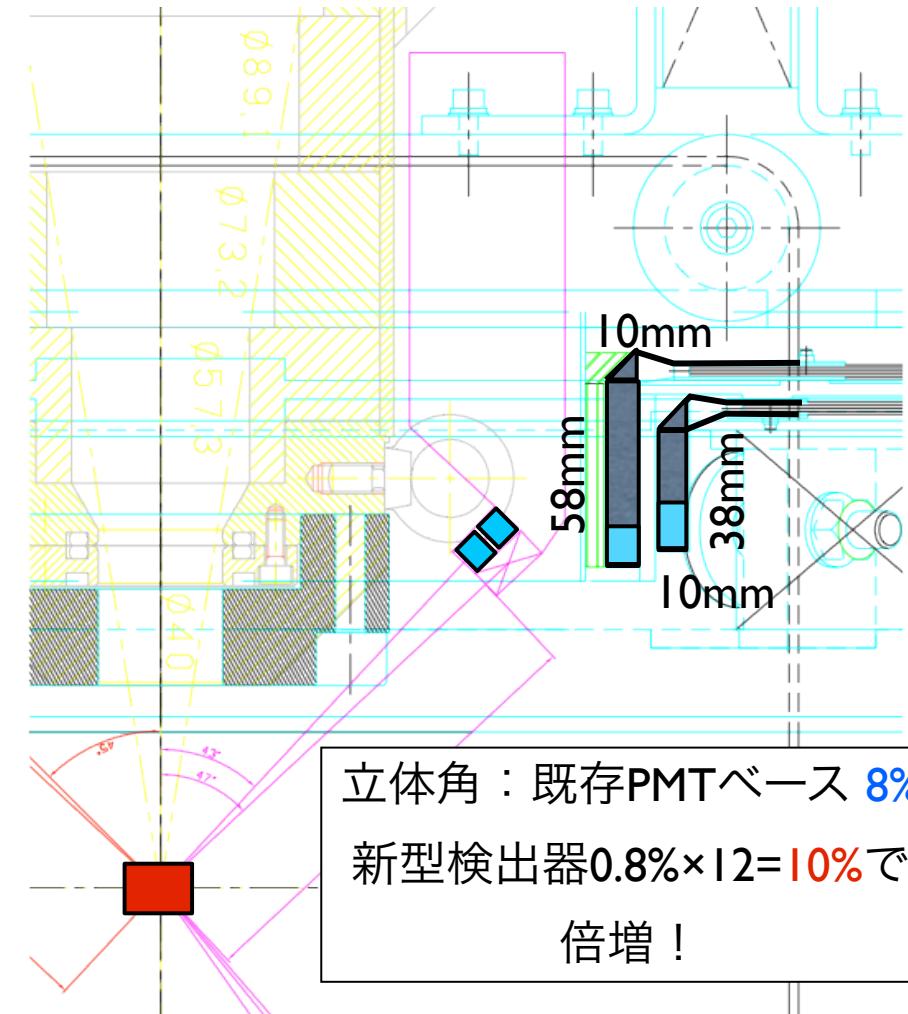
- ~180k/pulse/300kW μ^+ for open geometry
- $180k \times 0.8\% / 16 = 90e^+/\text{pulse/counter or } 24\text{ns sep.}$
- ~10k/pulse/200kW for $\Phi 15\text{mm}$ sample size
- $10k \times 0.8\% / 16 = 5e^+/\text{pulse/counter or } 400\text{ns sep.}$



新型検出器ハードウェア：アナログボードの開発の歴史⁸



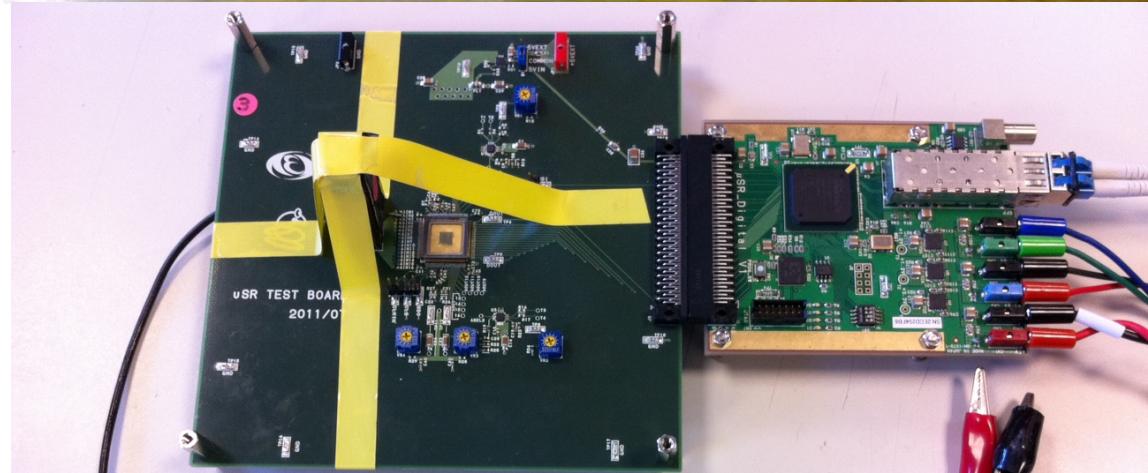2ch detector prototype
1chASIC×2 *Dec. 2010*
12bit HV bias DAC
manual threshold control
→works, but only 2ch.



1ch but new ASIC chip
16chASIC×1 *Sep. 2011*
4bit HV bias DAC
4bit threshold DAC
→noise sensitive, but ASIC
works. beam tested @ RAL.




32ch detector 2011v1→v2
16chASIC×2 *Nov. 2011*
→low noise. *Feb. 2012*
scintillator is to be separated.
beam tested @J-PARC.





Technology element (I): Avalanche Photo Diode

9

MPPC(Multi Pixel Photon Counter)

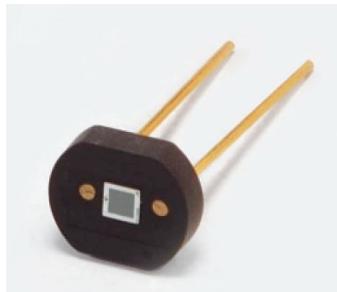

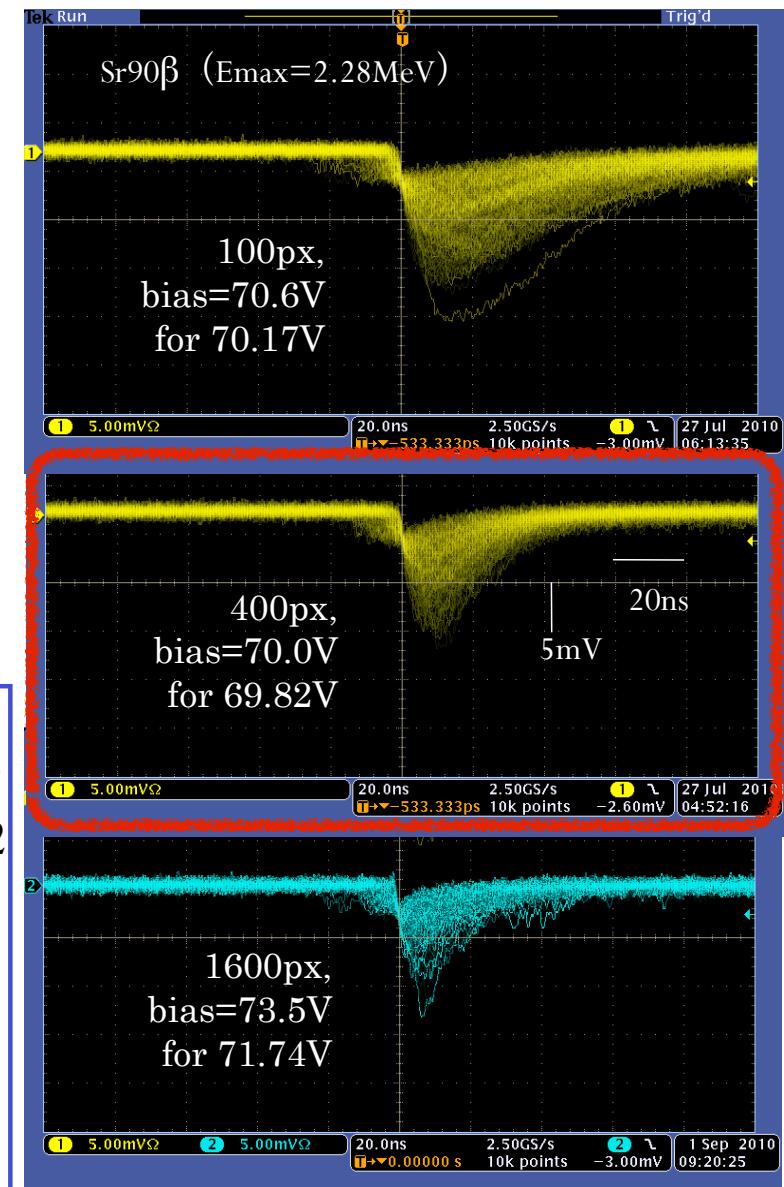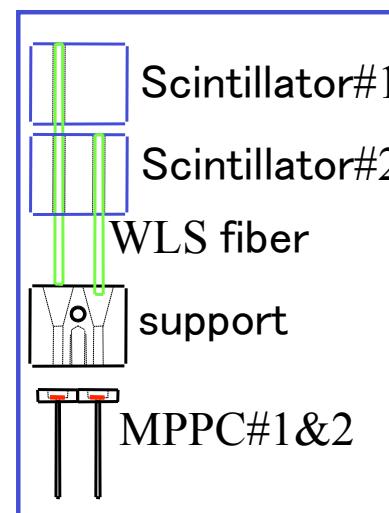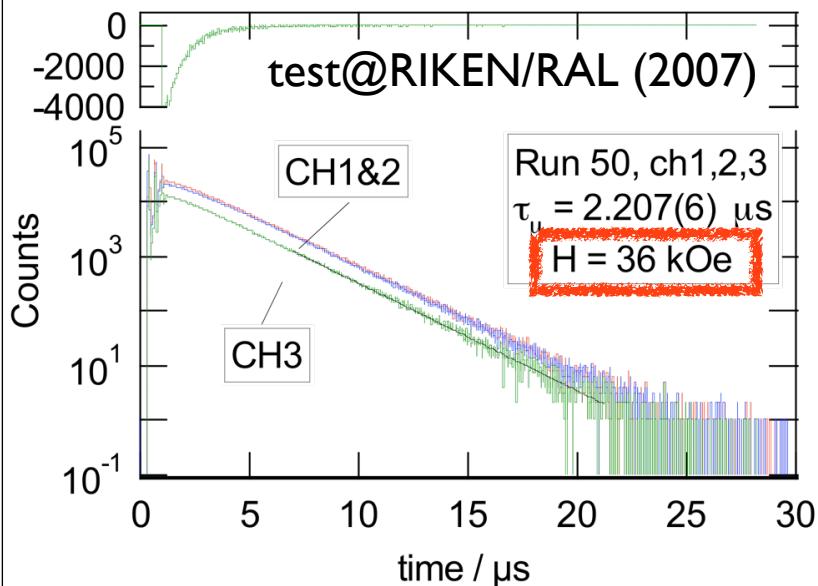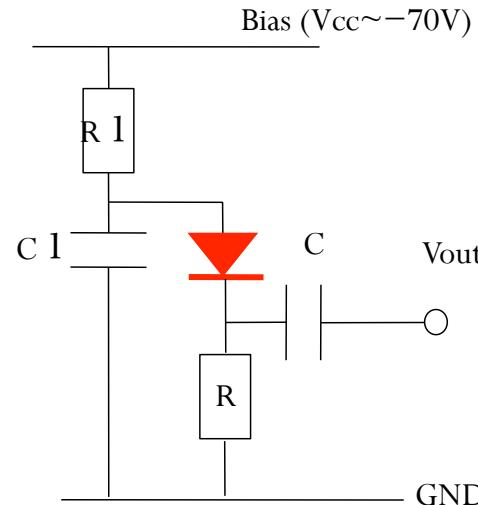Inexpensive ($\sim \$40/\text{piece}$)
high gain ($\sim 10^6$)
low bias voltage ($\sim 70\text{V}$)
works under $\sim \text{Tesla}$ magnetic field




10mm \times 12mm \times 10mm Scintillator
 Φ 1mm WLS fiber

Technology element (2): Front-end circuit & ASIC

10

ASIC (Application Specific IC)

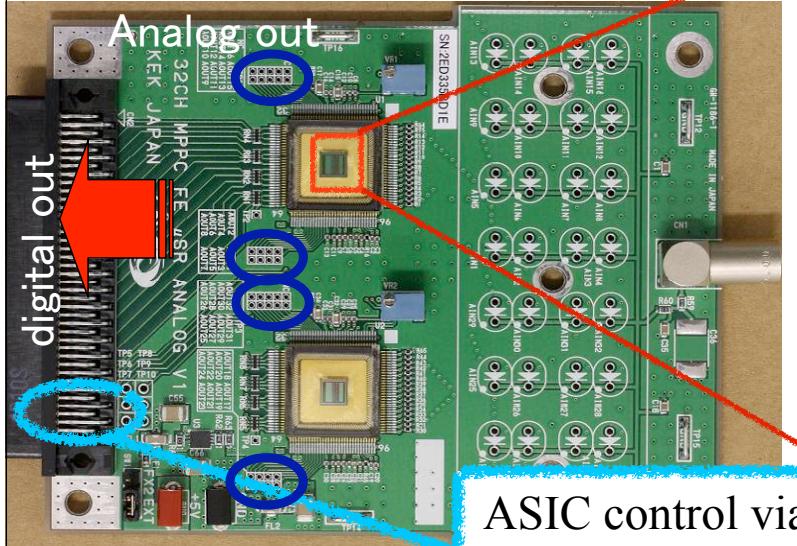

ASIC control via serial: 16bit×16ch=256bit

4bit digital control × 3

DAC0: Bias voltage

DAC1: Transistor adjustment

DAC2: Discriminator threshold


Control bits $\times 4$

DAC0 enable

Gain $\times 10/\times 100$

Digital out ON/OFF,

Analog out ON/OFF

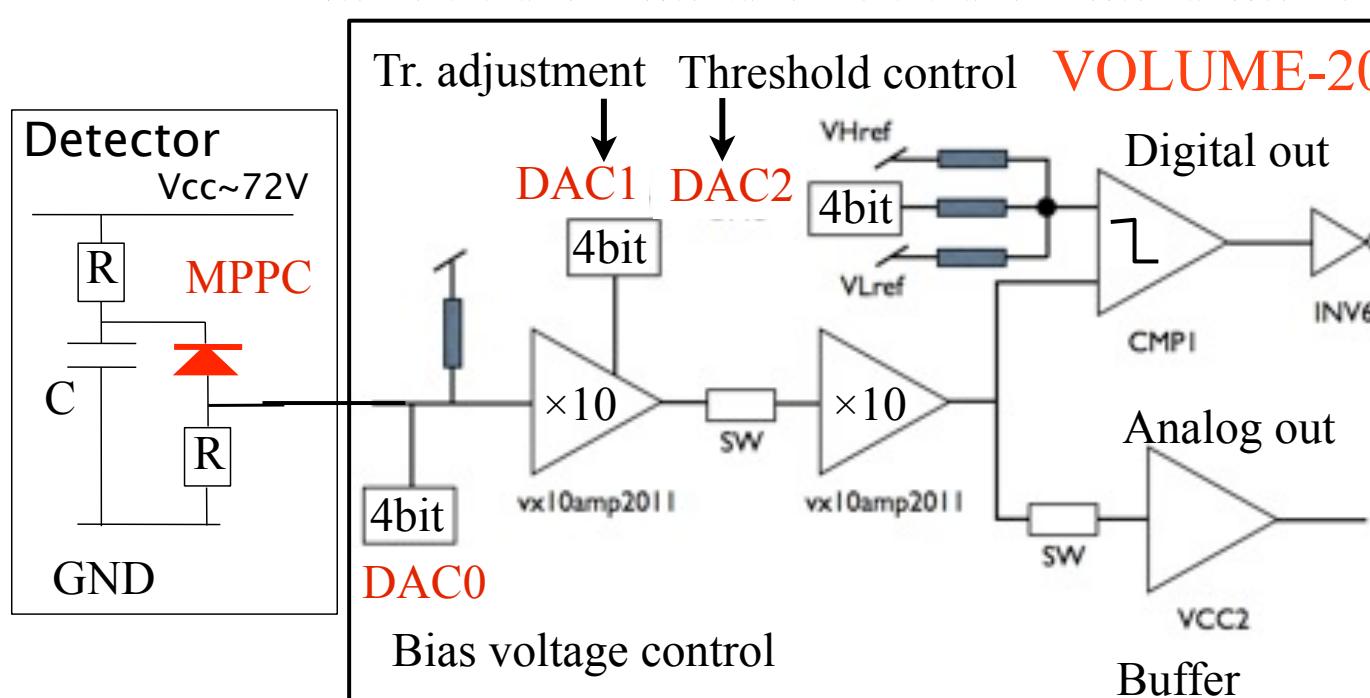

VOLUME-2011 = VOLtage amp for mU Digital out beaM Experiment

VOLUME2011
Tanaka@IPNS
Murakami@IPNS
Koda@muon

KEK-PF(放射光)でも
実用試験中




Technology element (3): Read-out module & FPGA

11

FPGA (Field Programmable Gate Array)




DAQ cycle



Uchida@IPNS, Kojima@muon

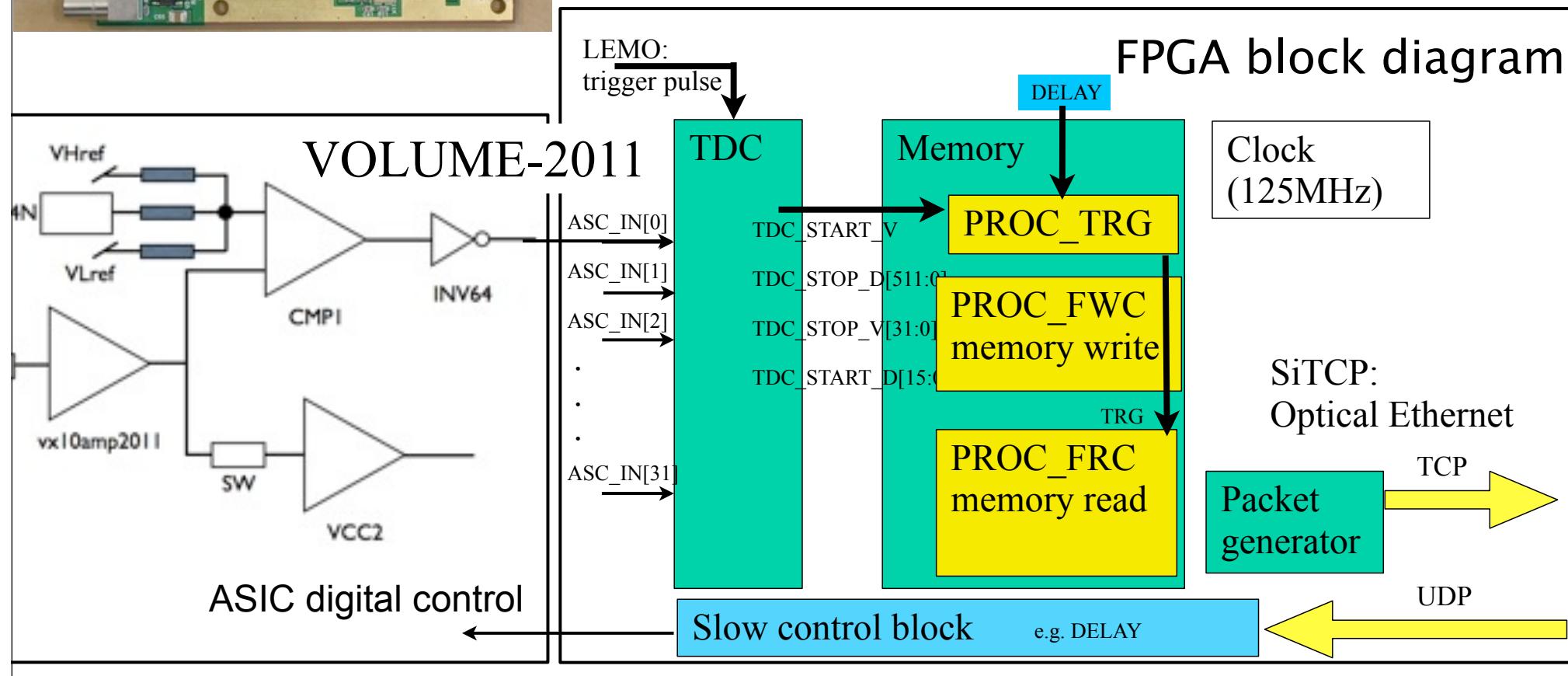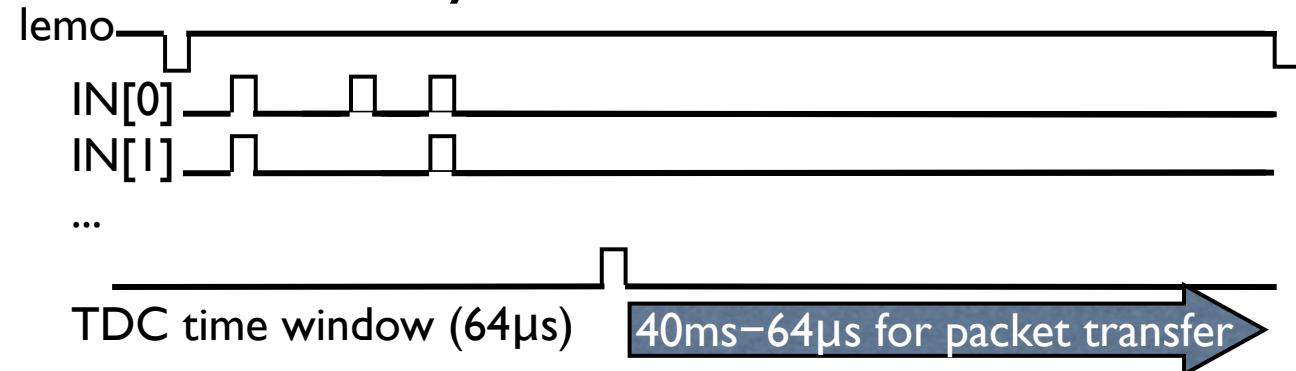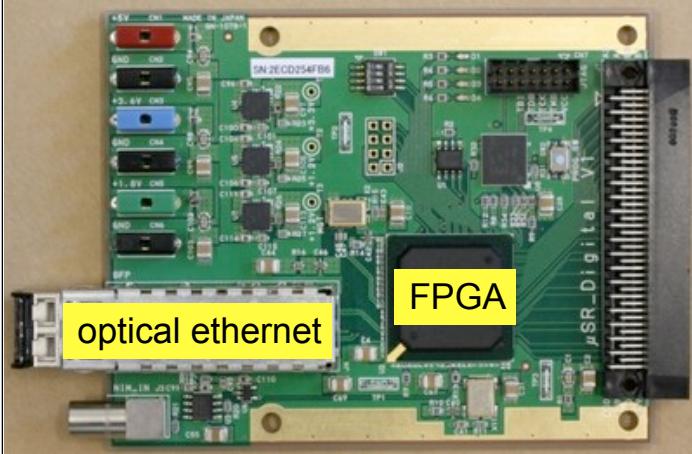


2ch prototype: VOLUME-I in 2010

12

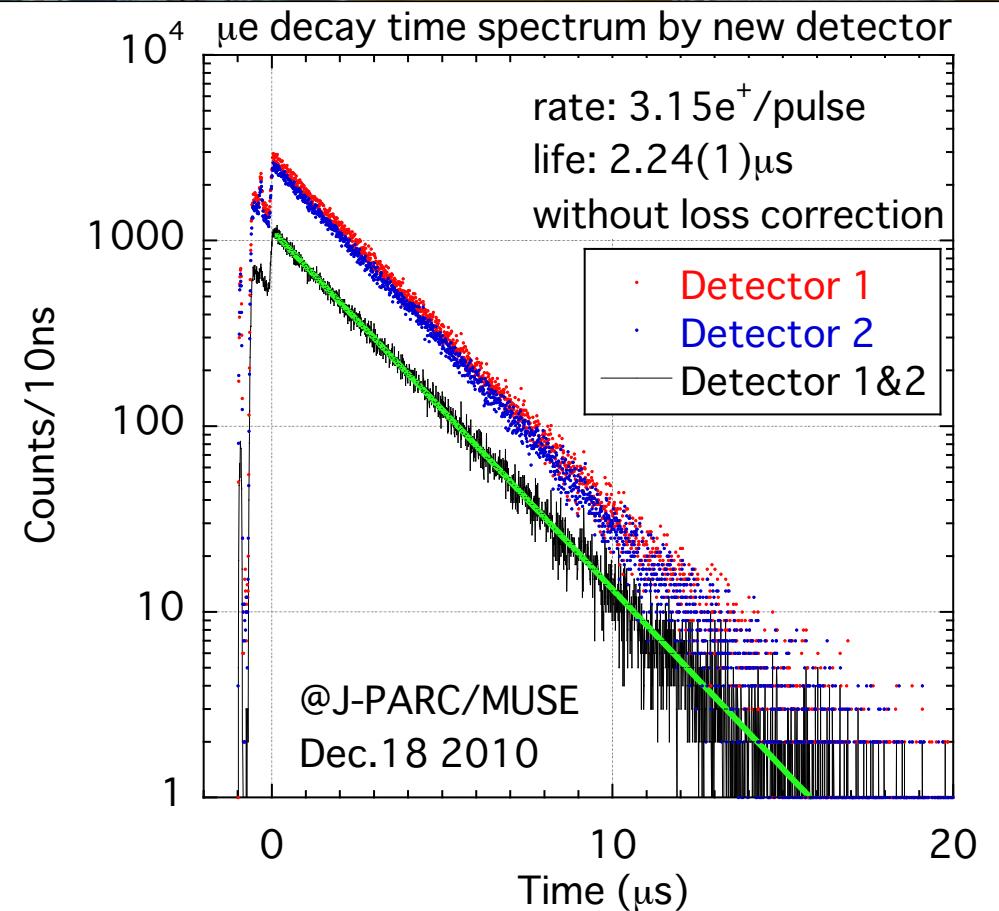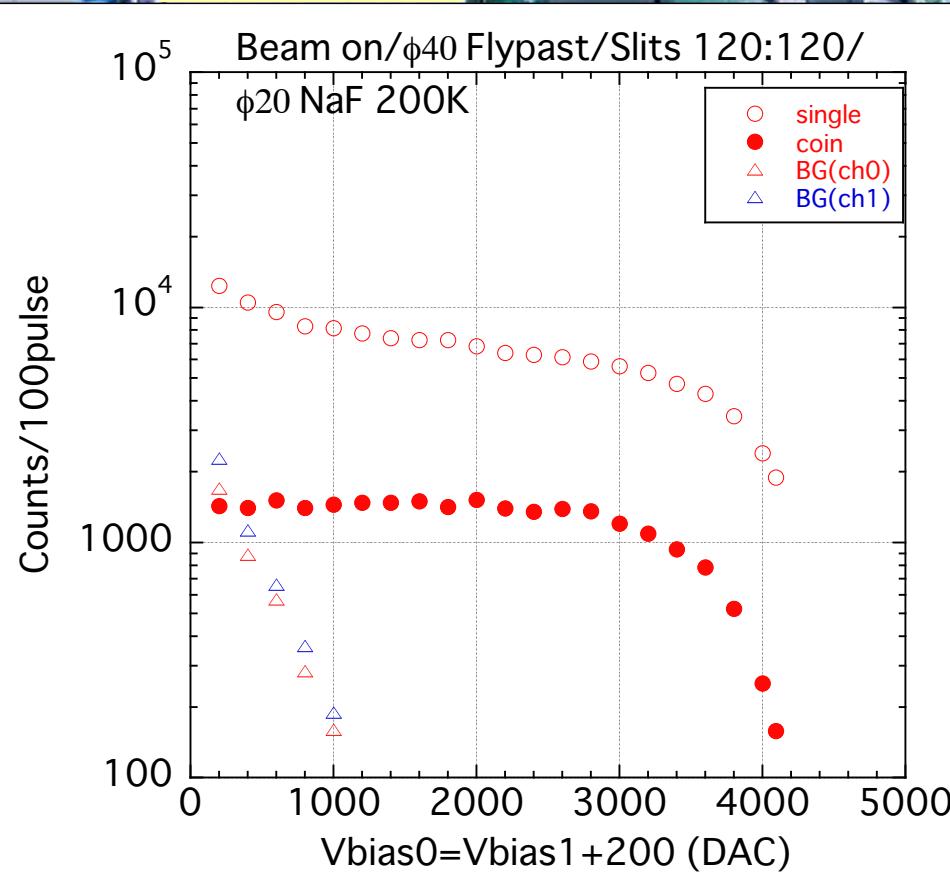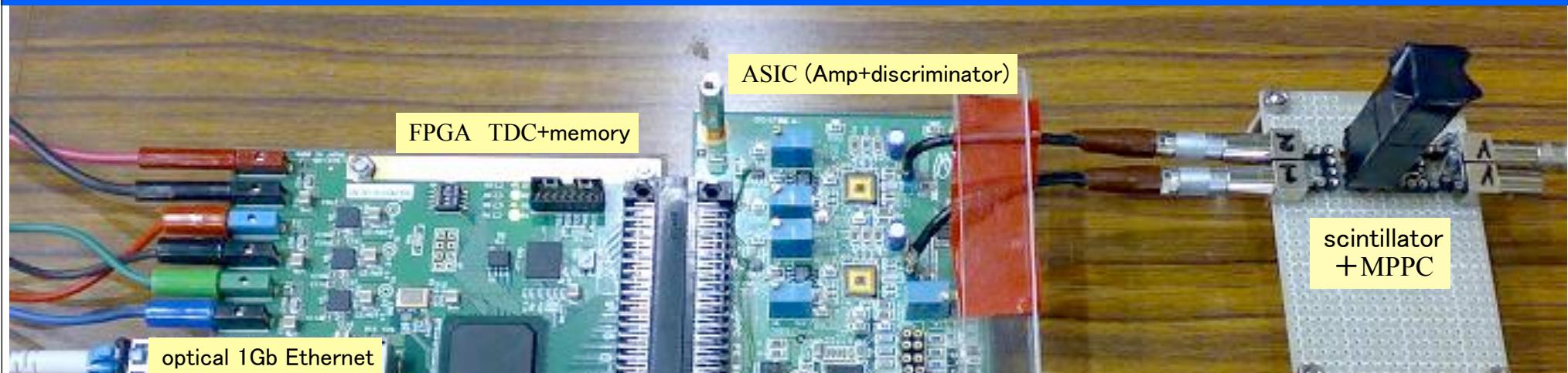

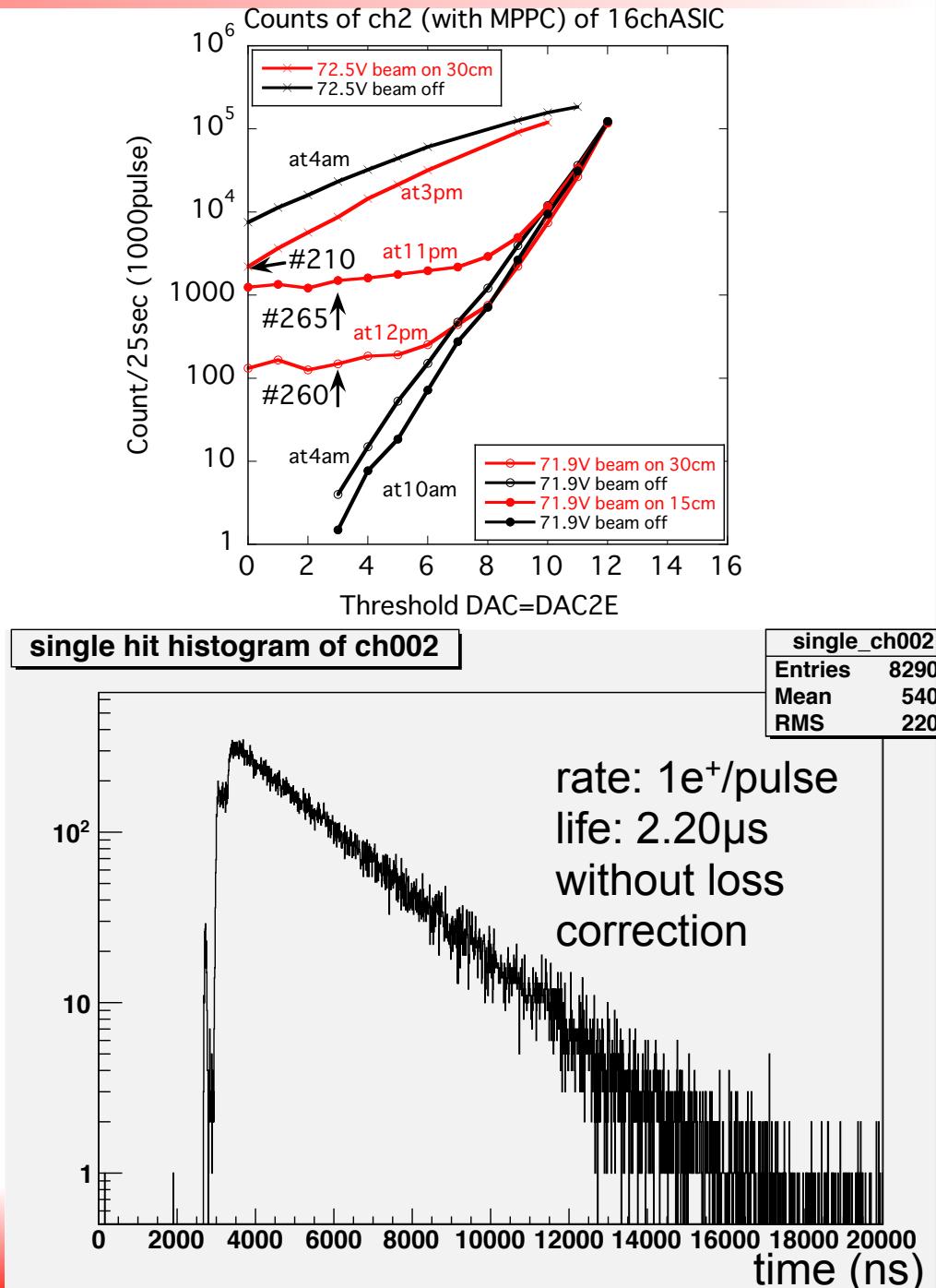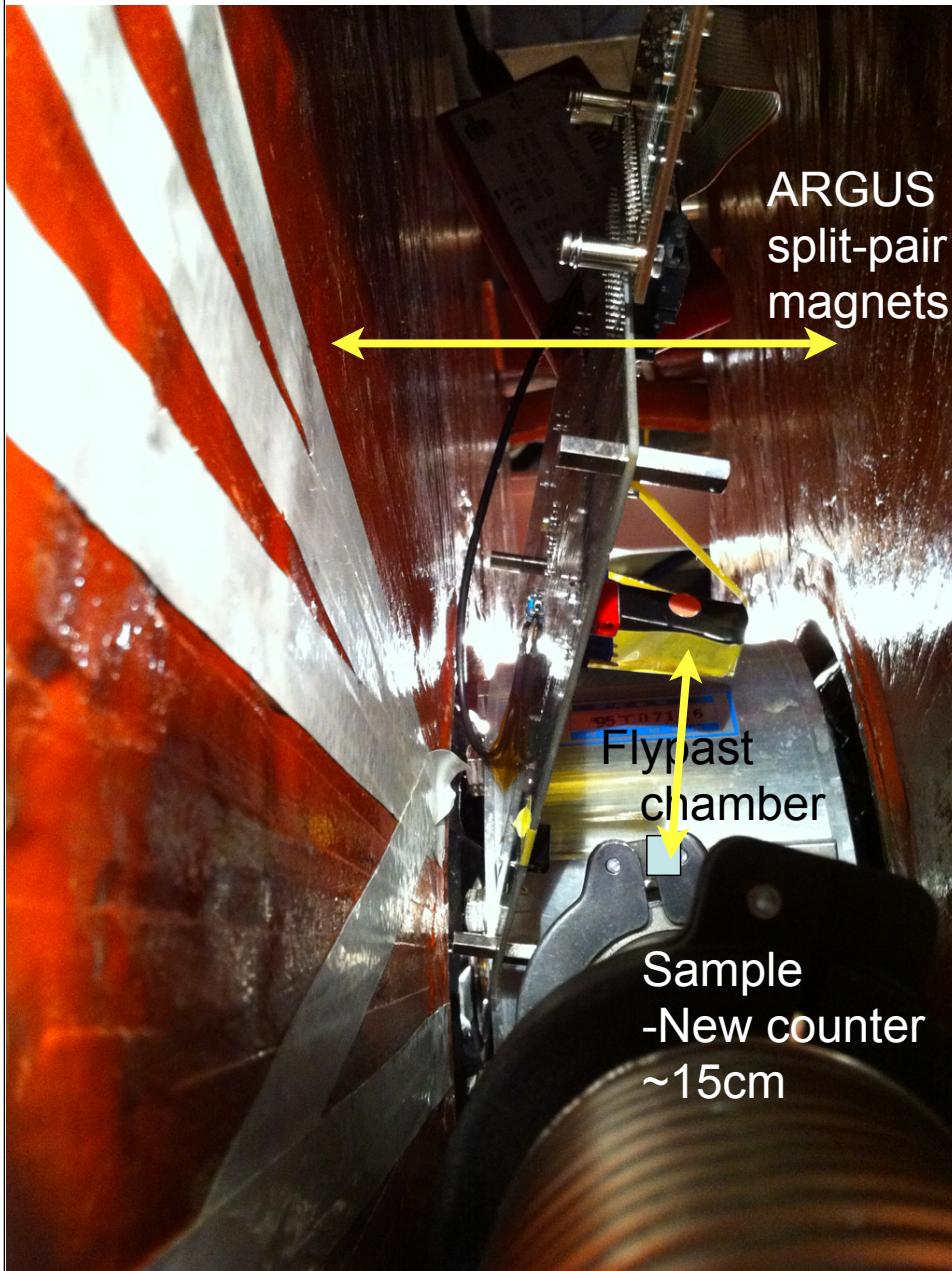

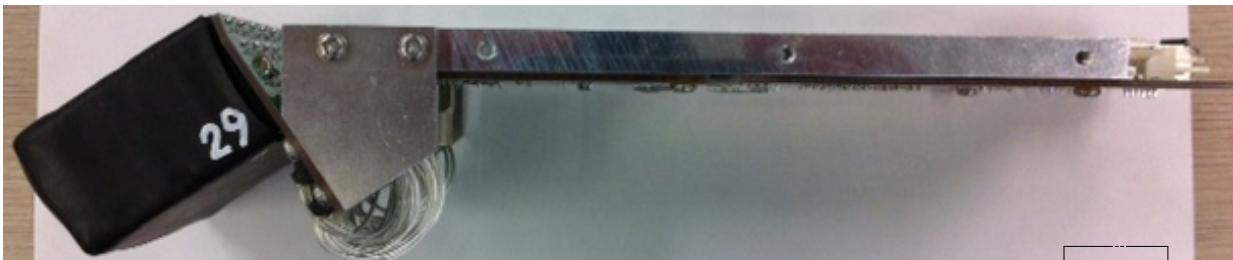Kalliope ver1.1 installed model in 2012 using VOLUME-2011



Scinti board v1 (GN-1274-1)
Analog board 2011v3 (GN-1186-3)
Digital board v2 (GN-1078-2)


KALLIOPE= 「仮オペ」

KEK Advanced Linear and Logic board
Integrated Optical detector for
Position and Electrons

32ch/board
digital:


1.8V 1A, 5V 0.5A

analog:
5V 0.1A


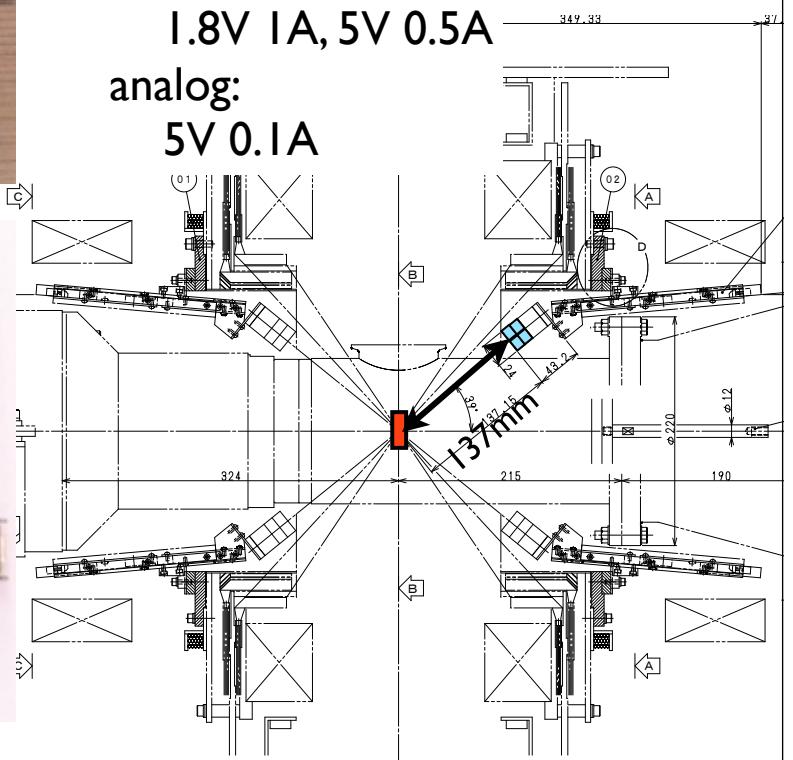


Scintiboard & Scintiblock


15

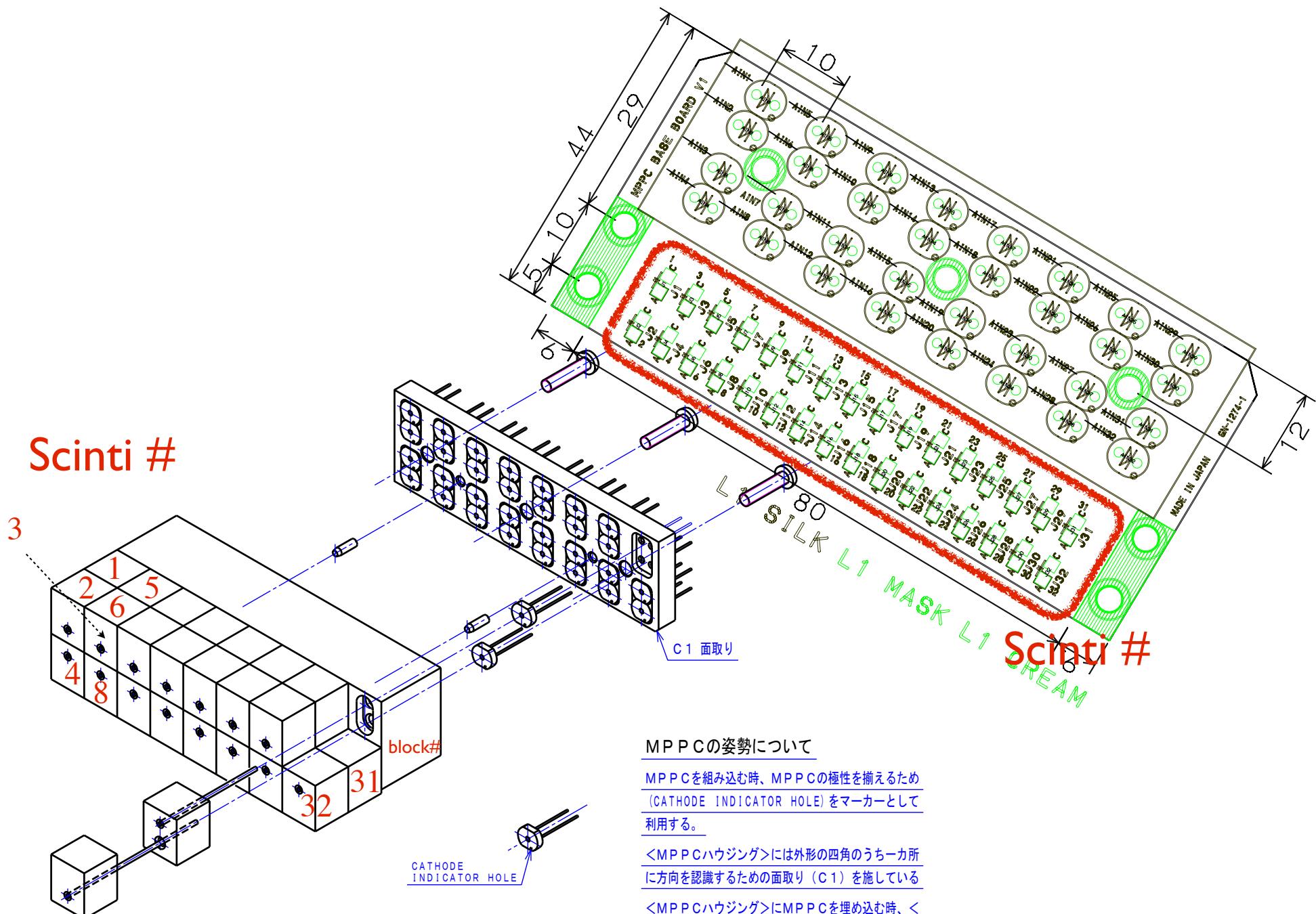

シンチボードとアナログボードの間：1ch毎に同軸線で接続¹⁶

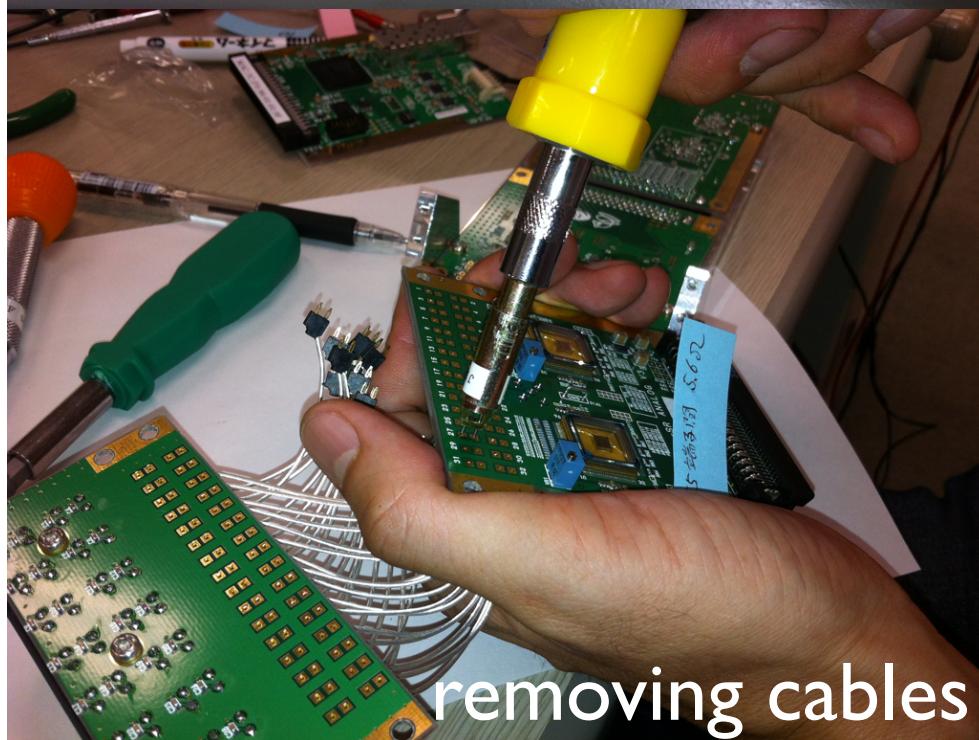
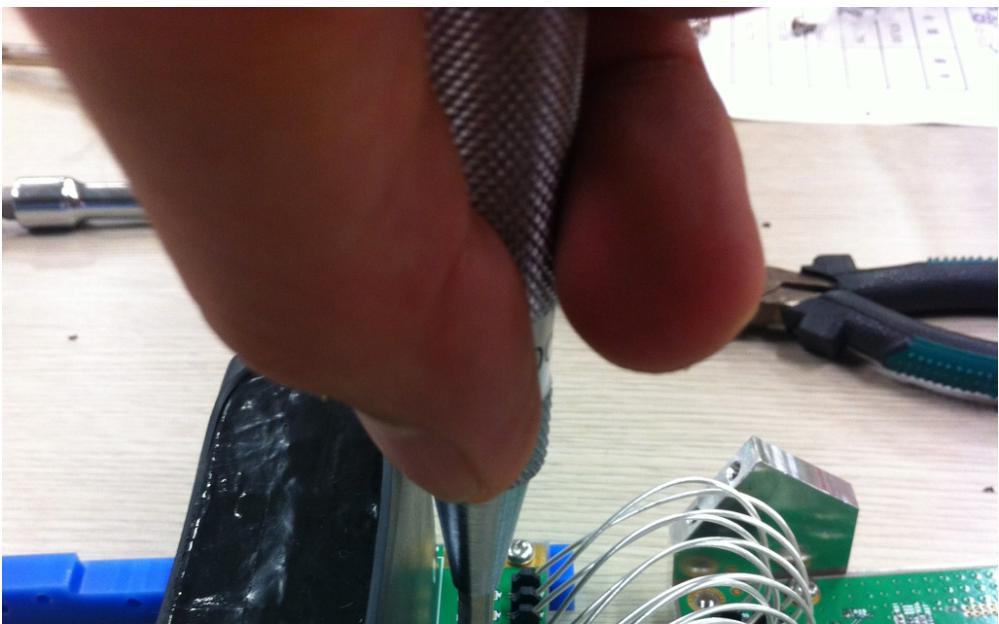


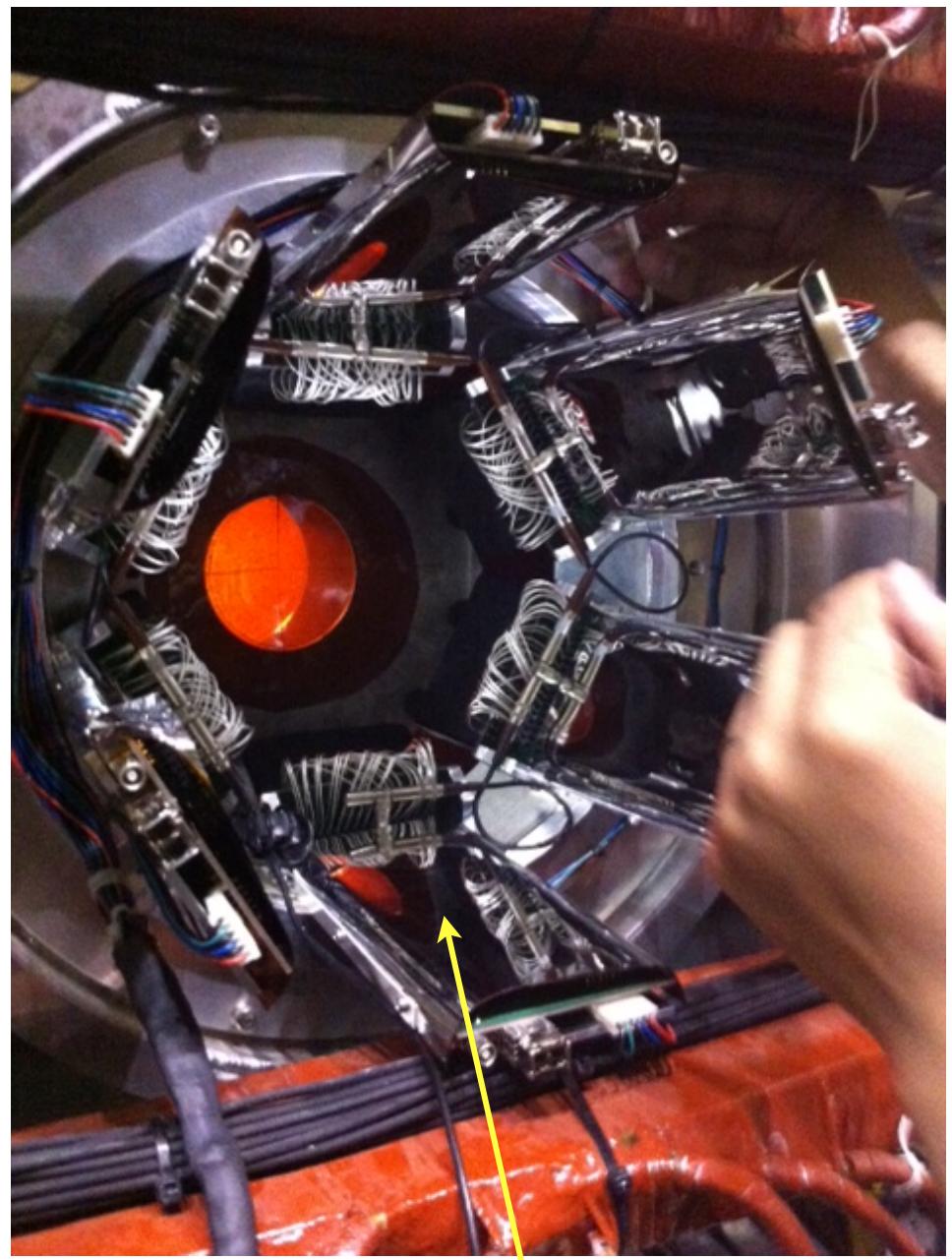上流と下流のカウンターセット (6boards×2=12boards 384ch)¹⁷





GNDed Al-mylar for noise shield




D-line キッカー電源由来のノイズ問題

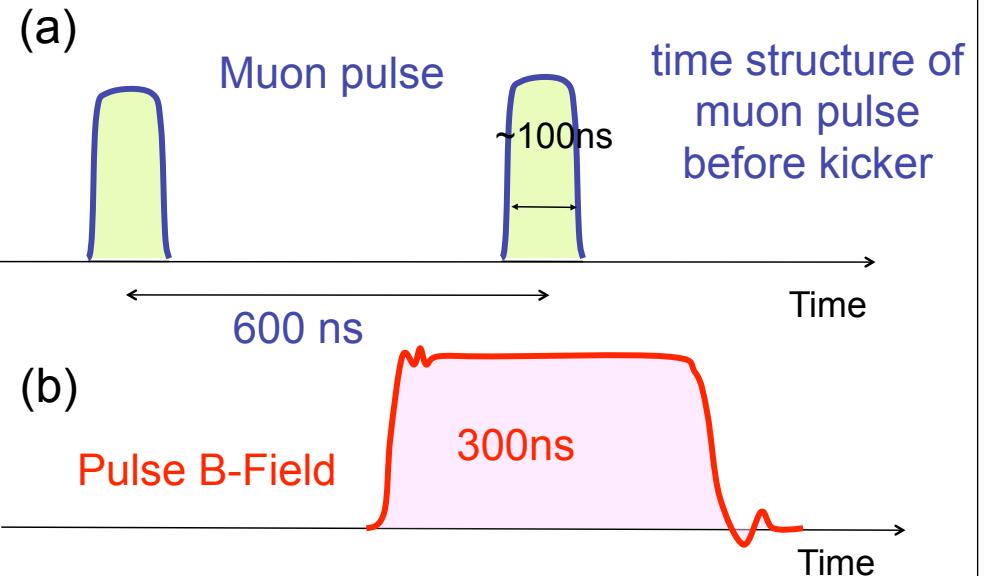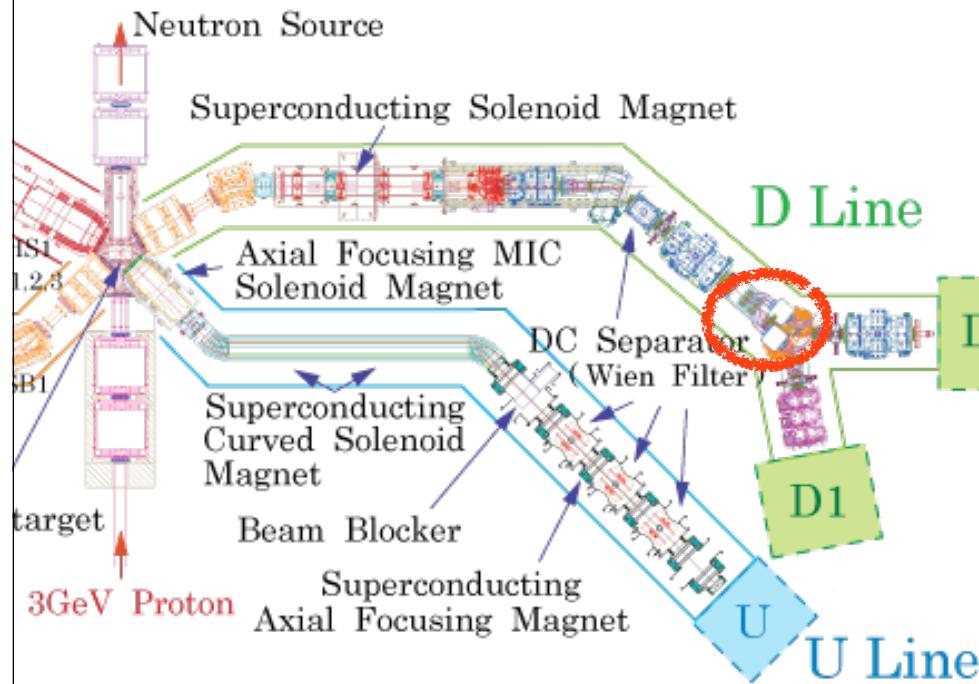


400A 50kV=2MW MHz帯パルス電源

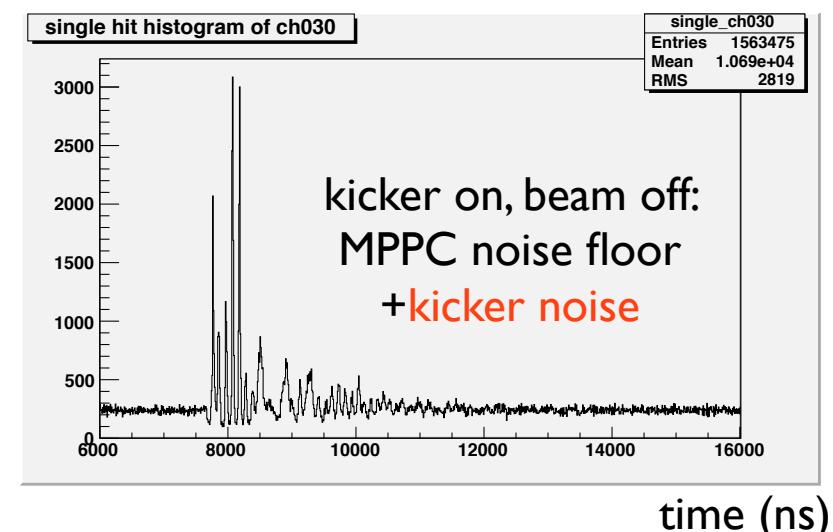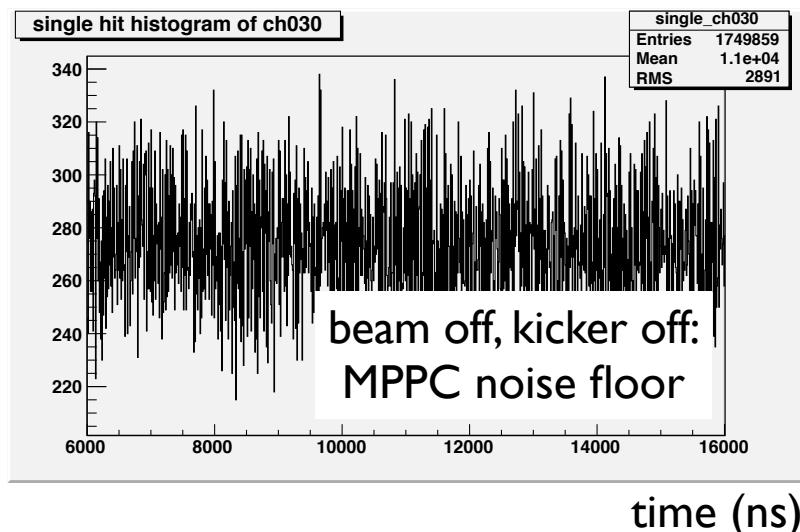



2012.07.09: Check of grounding and shield @ DI/J-PARC¹⁹

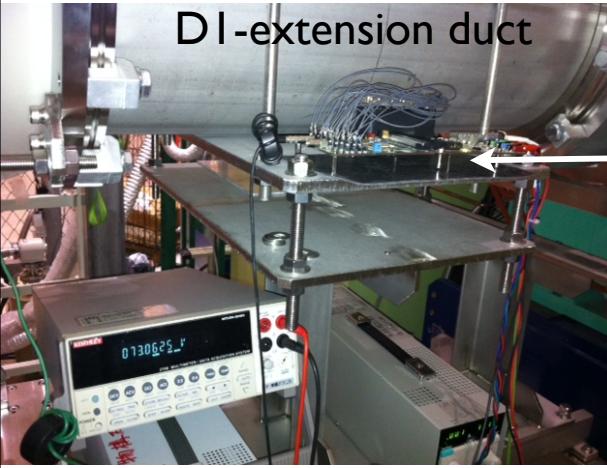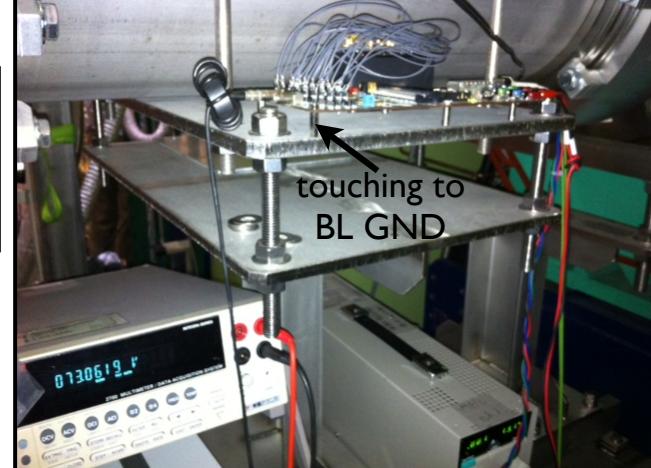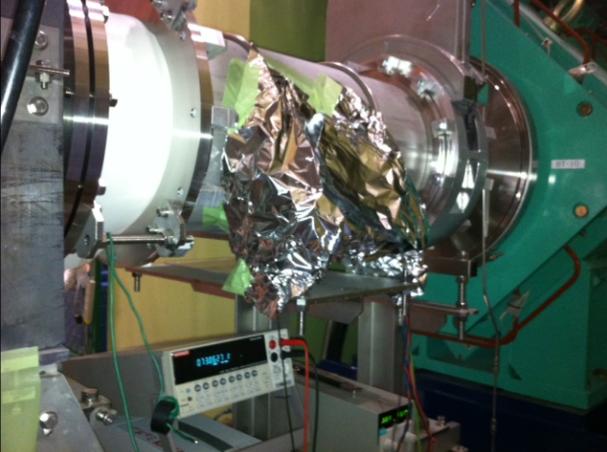		detector grounding	
	floating (rubber sheet)	BL GND	
No Shield	 <p>DI-extension duct</p> <p>rubber insulating sheet</p>	 <p>touching to BL GND</p>	<p>touching to BL GND via six metallic spacers</p>
Al wrap (20μm)x2	 <p>rubber insulating sheet and Al wrap (20μm)x2</p>	 <p>BL GND via six metallic spacers and Al foil wrap (20μm)x2</p>	

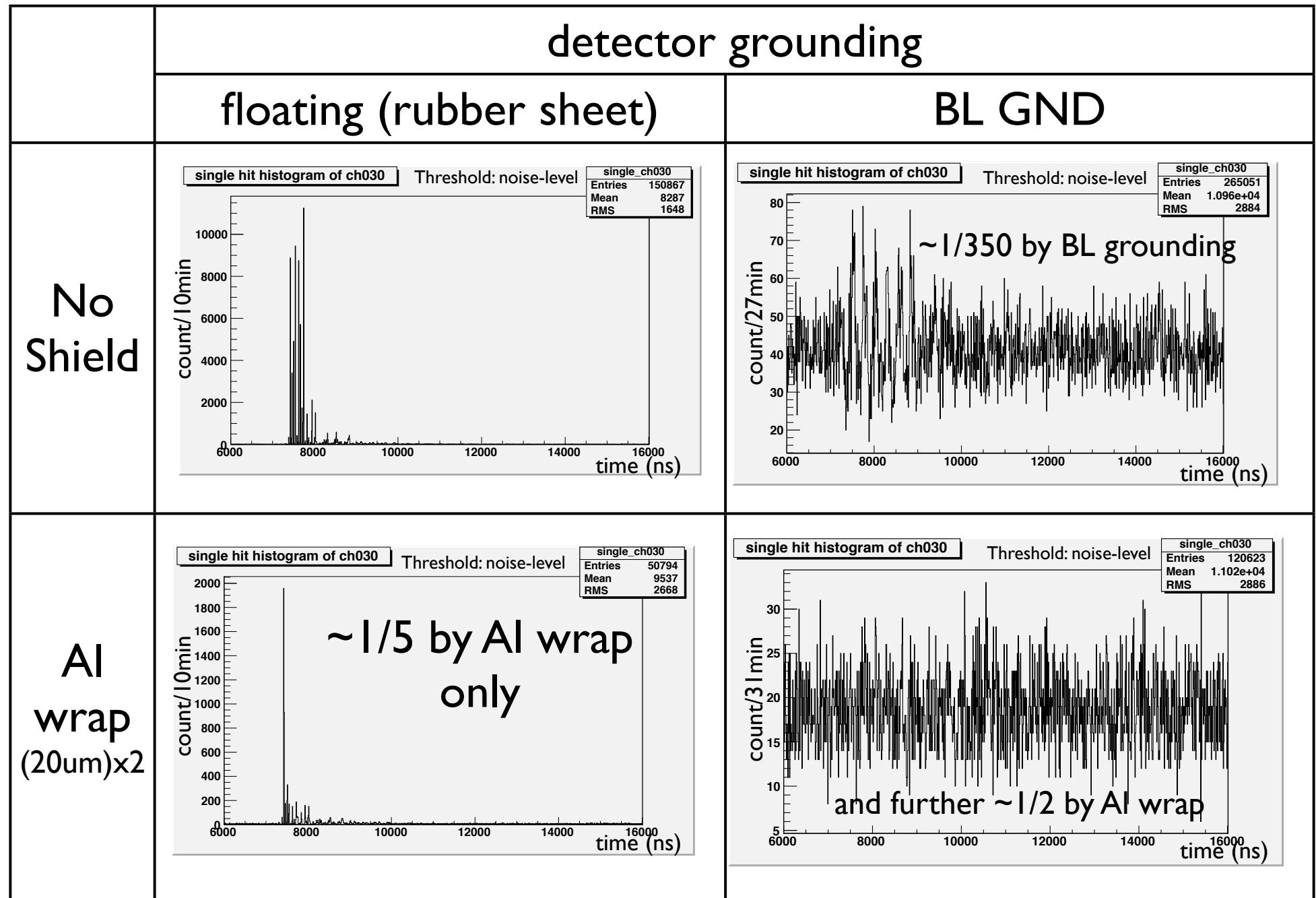2012.07.09: result of grounding and shield @ DI/J-PARC²⁰




J-PARC μ SR分光器(D Ω -I)の増強: 2012.10.15 ²¹

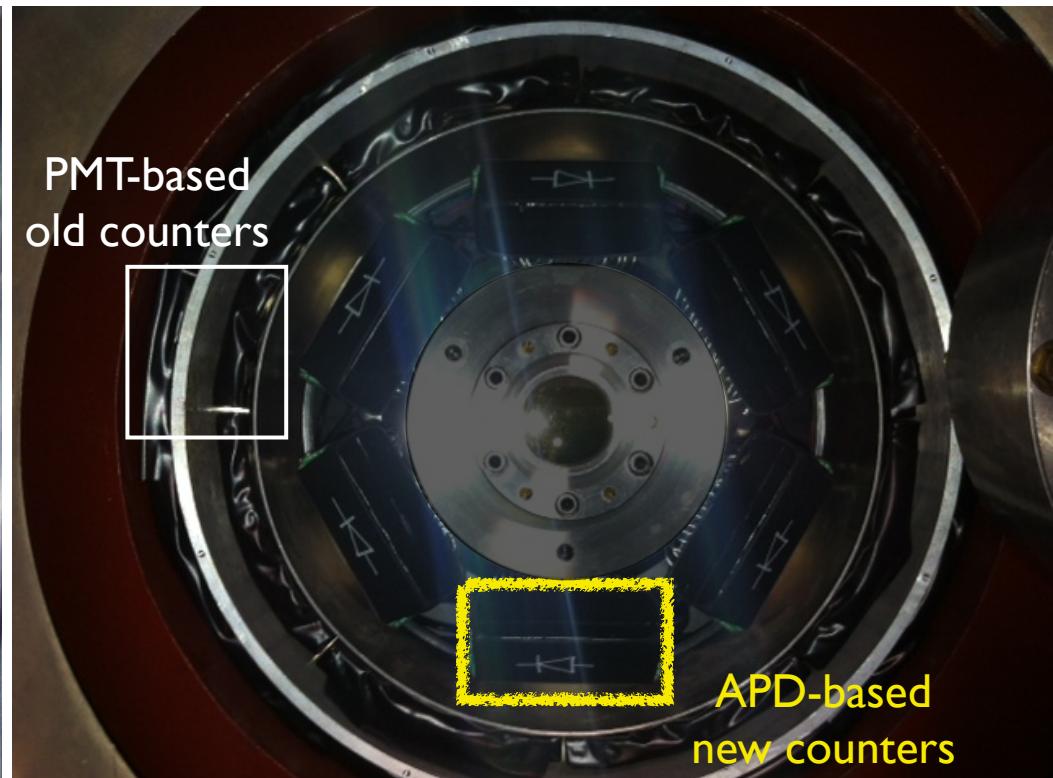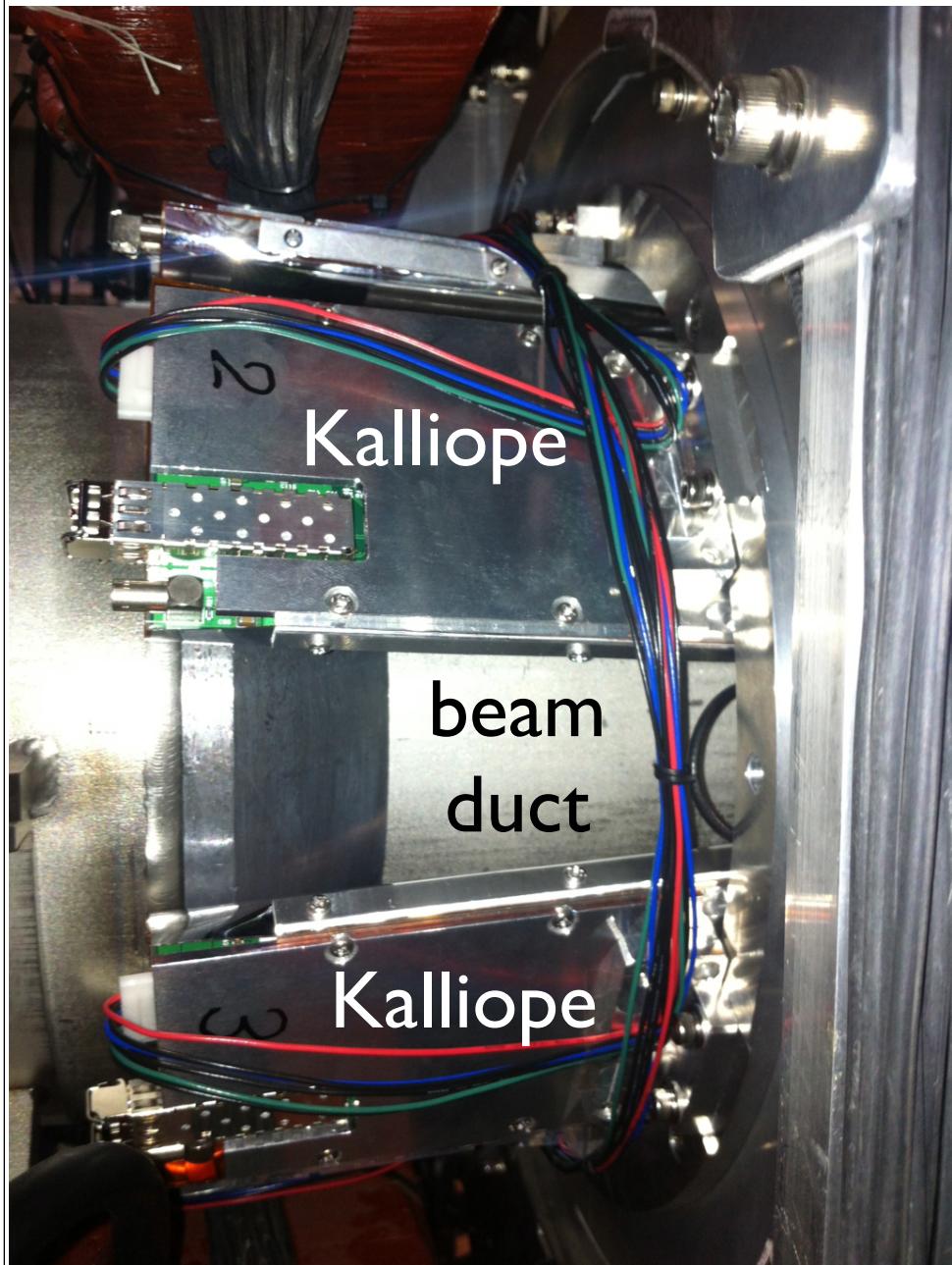

検出器立体角が8%→20%に増強
この秋からコミッショニング

trigger-driven 閾値変更モードタイミングチャート

Kojima@muon
Takahashi@muon

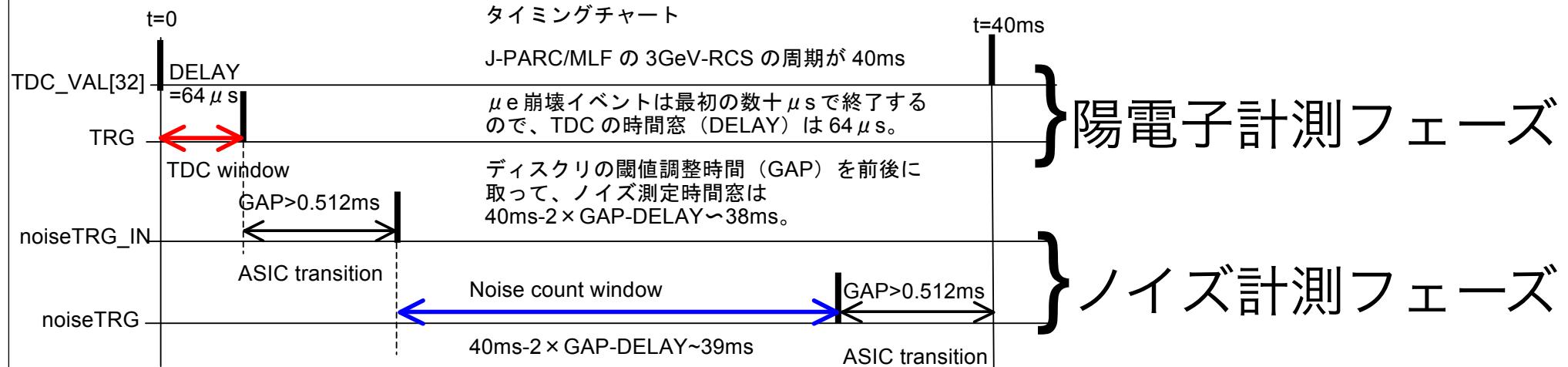

on-chip ヒットカウンタ

各フェーズのカウント数をスローコントロールレジスタに書き出す。

プリセットトリガー数を設定して積分カウント値も書き出す。

→DAQなしに陽電子カウントを測定できる。

→カウント数を使った自動閾値調整 (bash shell script + c-code) も完成


汎用NIMモジュール化TDCの製作（3”）

デジタルボードをNIM入力化

+ 深尾祥紀(IPNS)、神田聰太郎(東大理)

鈴木 聰(CRC)、内田智久(IPNS)、田中真伸(IPNS)

Kalliope

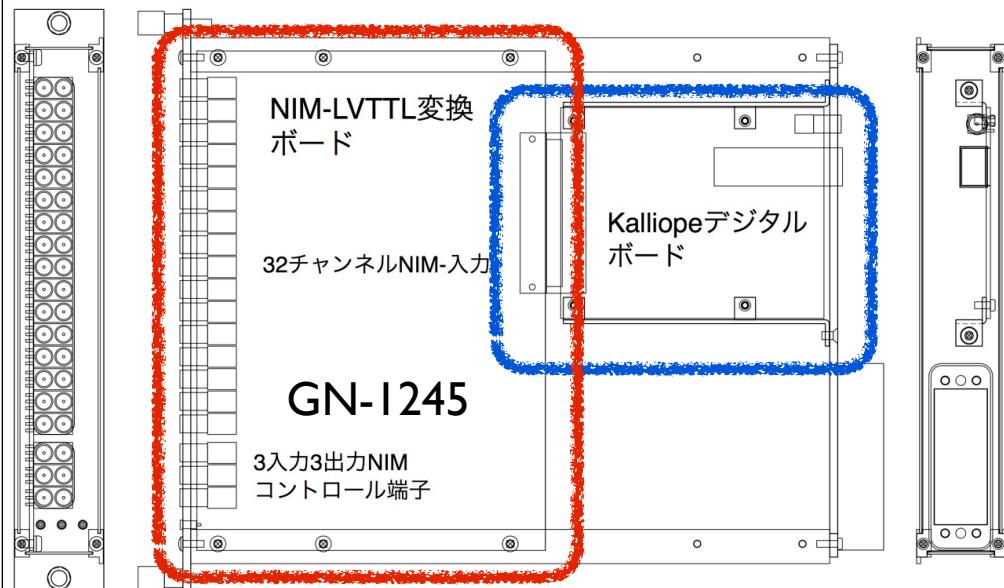

32chNIMinTDC約20万円+10万円

CAMAC LeCroy 3377の後継となるか？

OpenIT collaboration




最初の4台が2012.06.07納入済。

動作確認済。

- NIM入力化したことで、集密度は下がるが使いやすくなった。
- プログラマブルNIM入出力端子付き
- OpenITブランドで売り出し中。

データ収集系のアップグレード：PMT既存カウンタとの共存²⁴

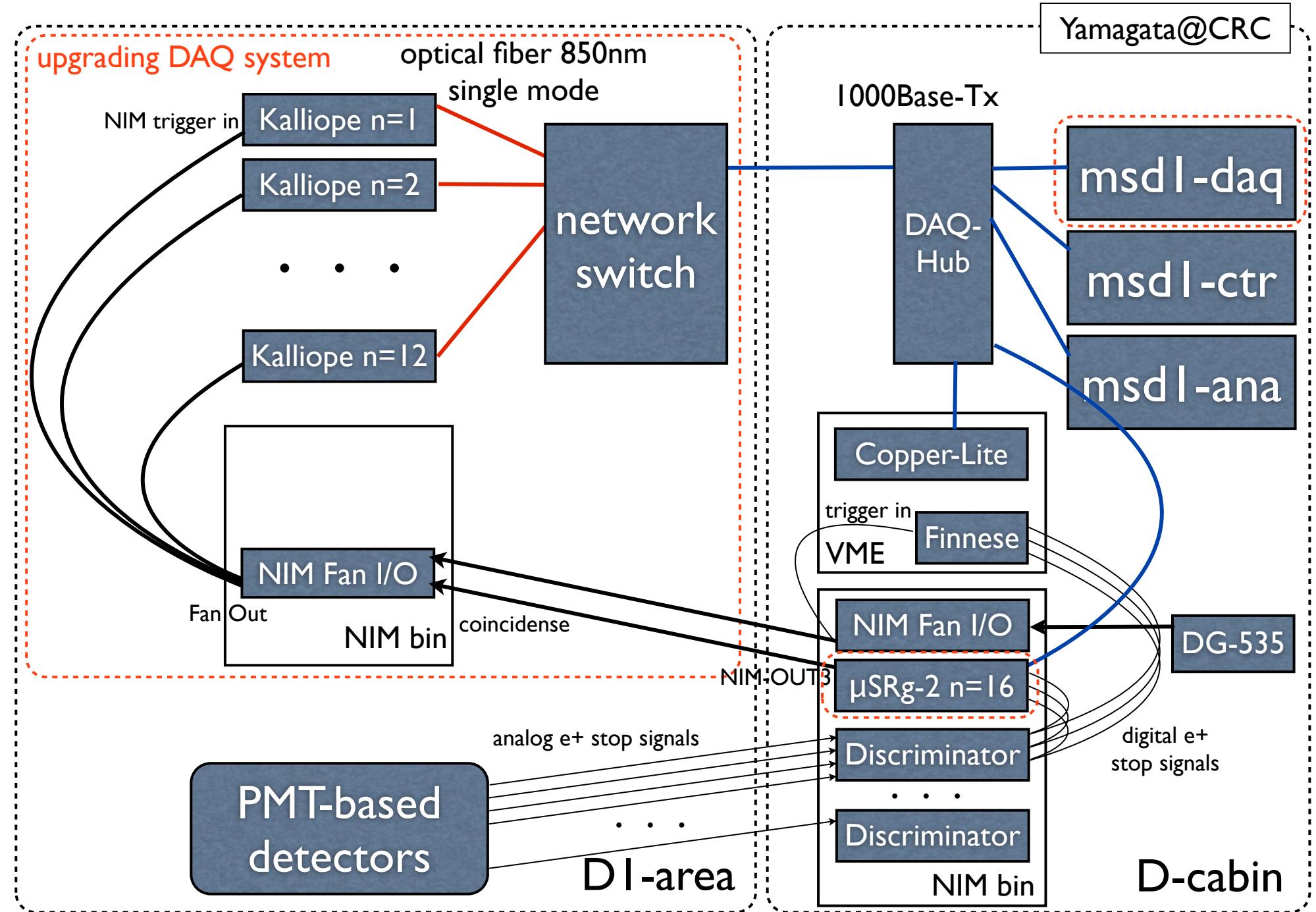

コミッショニング：Kalliope最初のμSRデータ:2012.10.20 ²⁵

Conditions: **IIIkW** operation, 27.4MeV μ^+ , Kicker ON

DSL2 slit LR=15/15, UD=120/120

DSL3-I slit LR=120/120, UD=120/120


No collimator block ($\Phi 40$ beam window)

sample: large Ag plate RT, in air


coincidence allowance=10ns



rates/100pls	PMT	Kalliope
single	67.8k/256ch	63.6k/384ch
coincidence	9.3k/128pair	14.3k/192pair



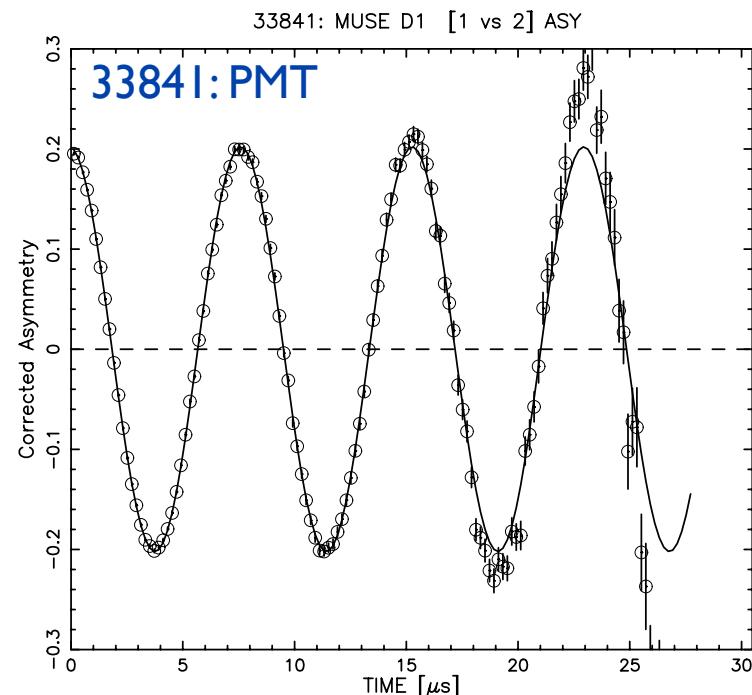


1	alph	1.011731	6.5659E-4
2	phase	4.35581	0.191731
3	asy1	0.202165	3.9327E-4
4	frq1	0.130307	8.2121E-5
5	rlx1	2.9251E-6	7.5863E-4



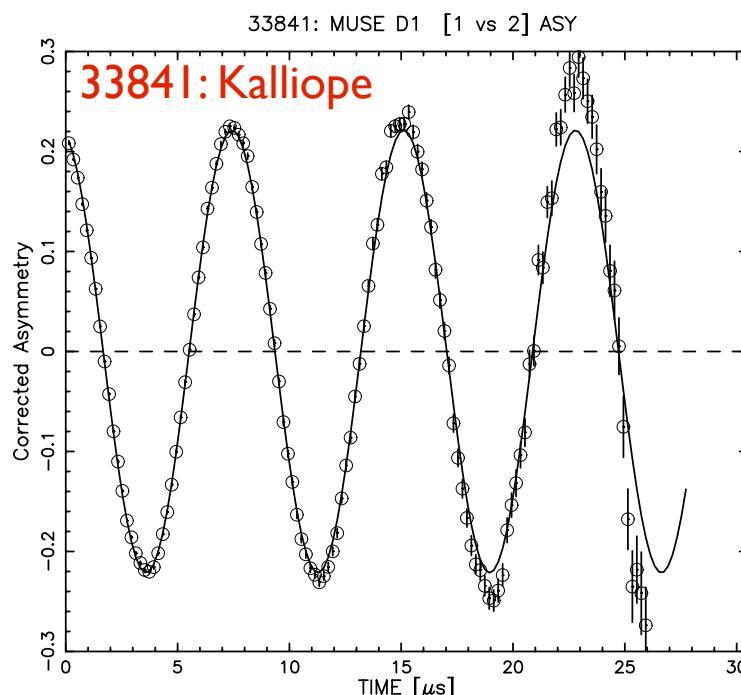


1	alph	1.044641	6.3033E-4
2	phase	11.46727	0.157533
3	asy1	0.221307	3.7144E-4
4	frq1	0.130199	5.7751E-5
5	rlx1	6.3101E-6	0.0070488



コミッショニング：レート耐性とスペクトル歪み（続行中）²⁶

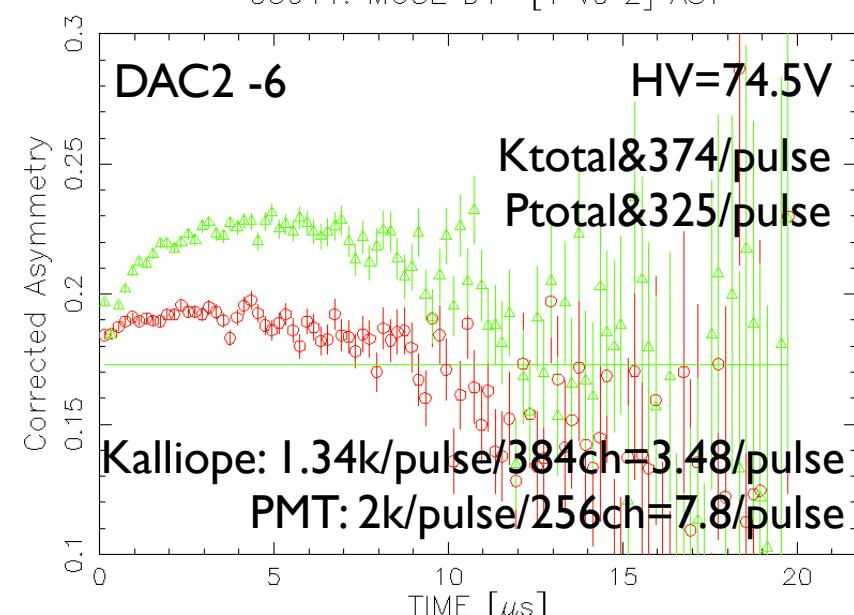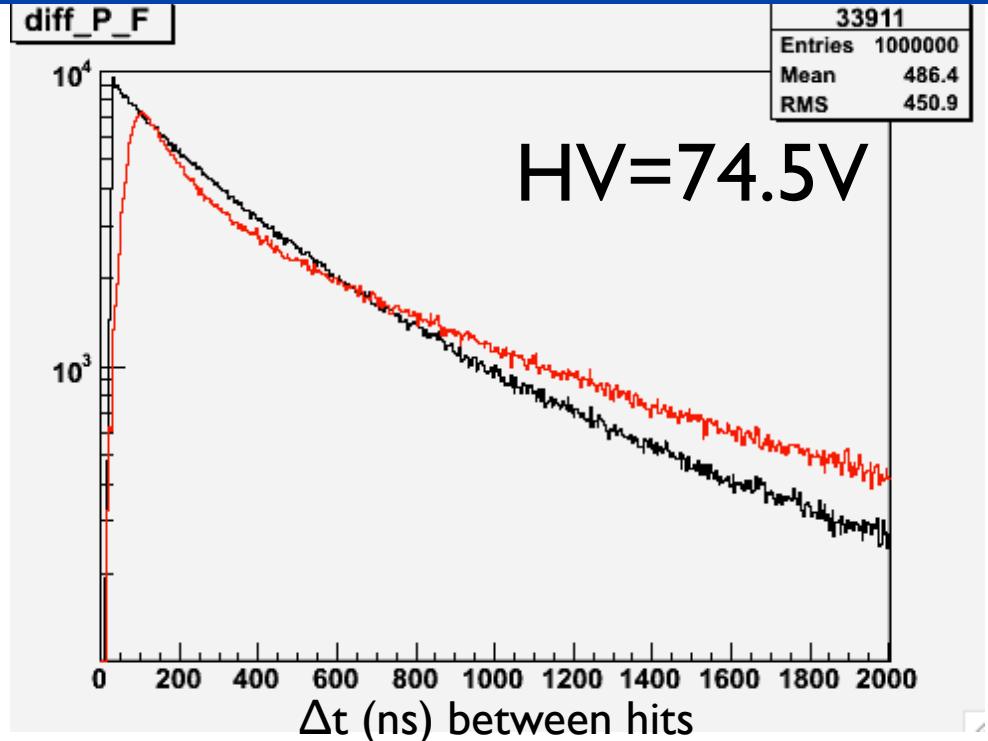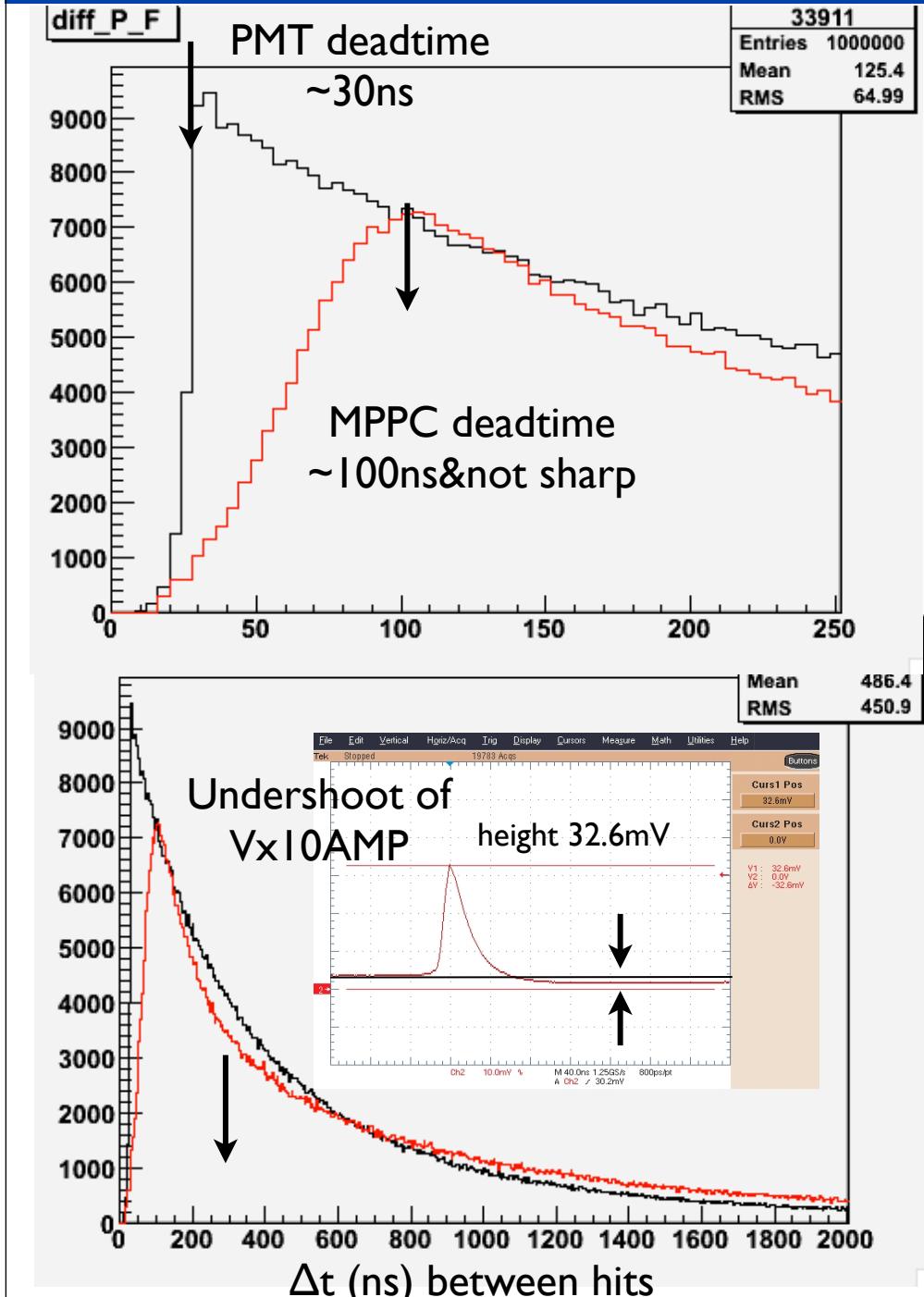

カウントレートを下げるヒストグラムとスペクトル歪みは改善：未解決²⁷

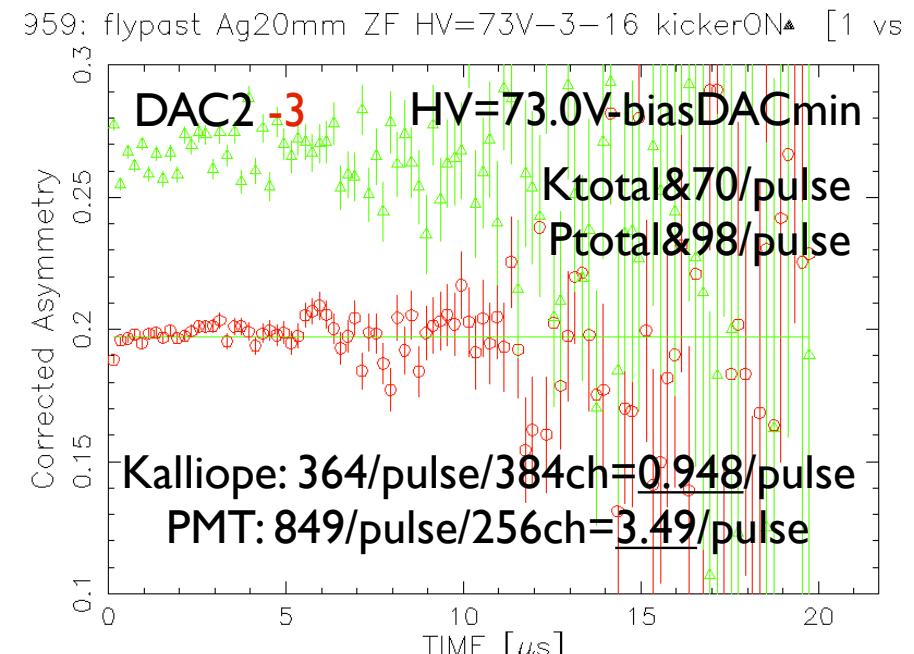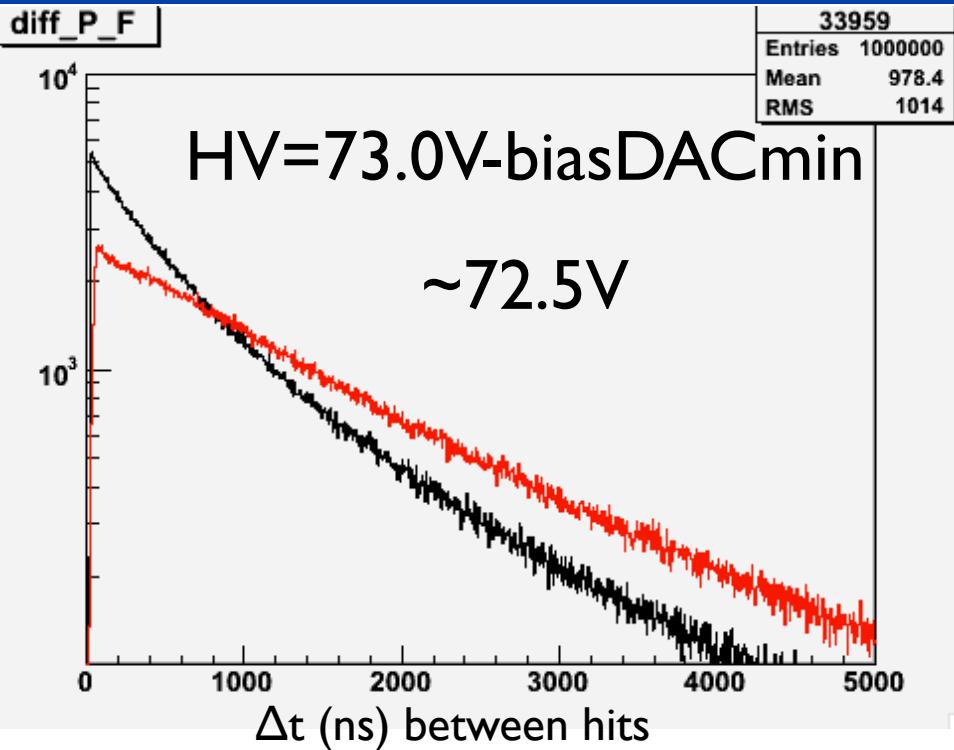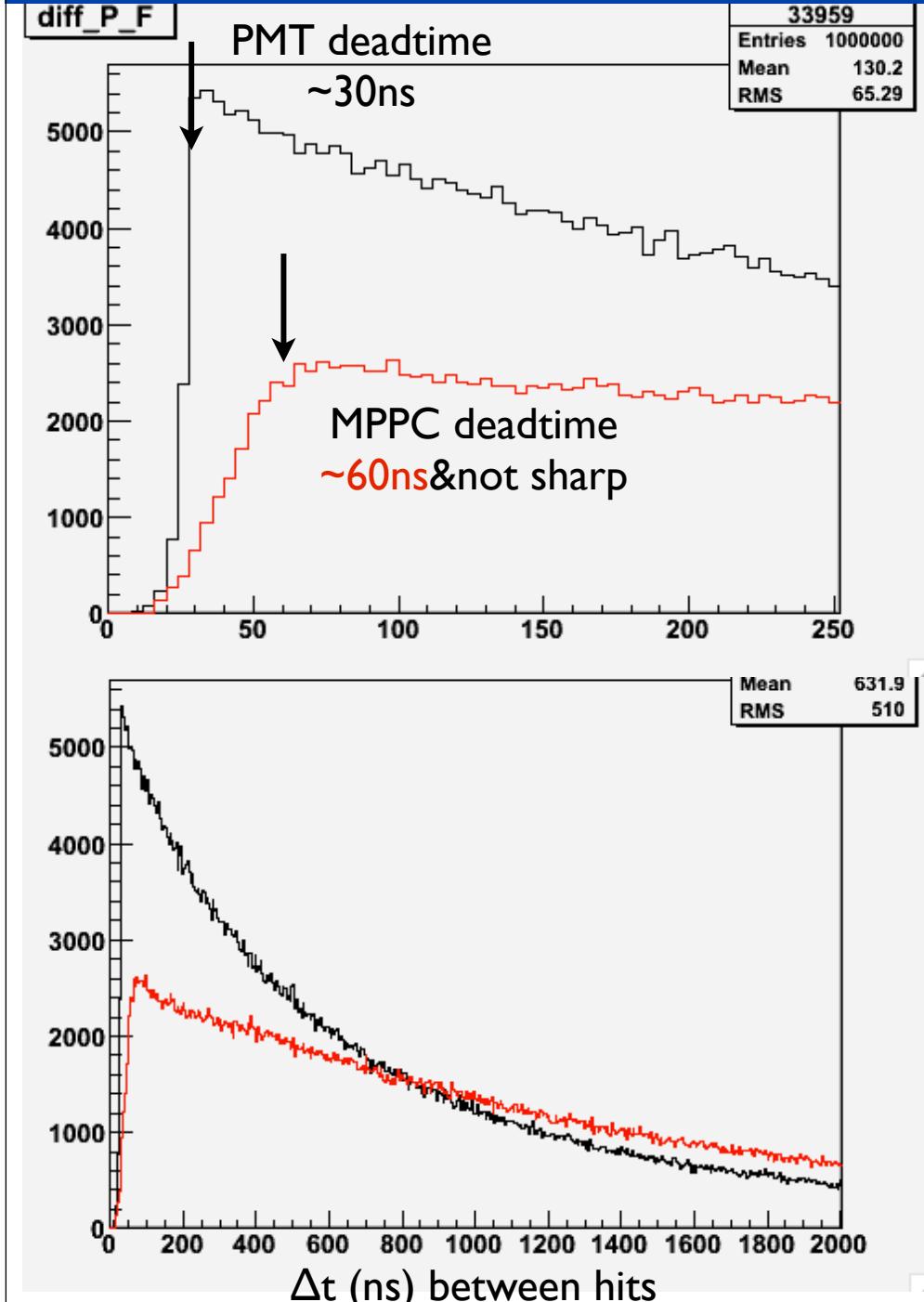


FPGA由来の4ns問題：未解決

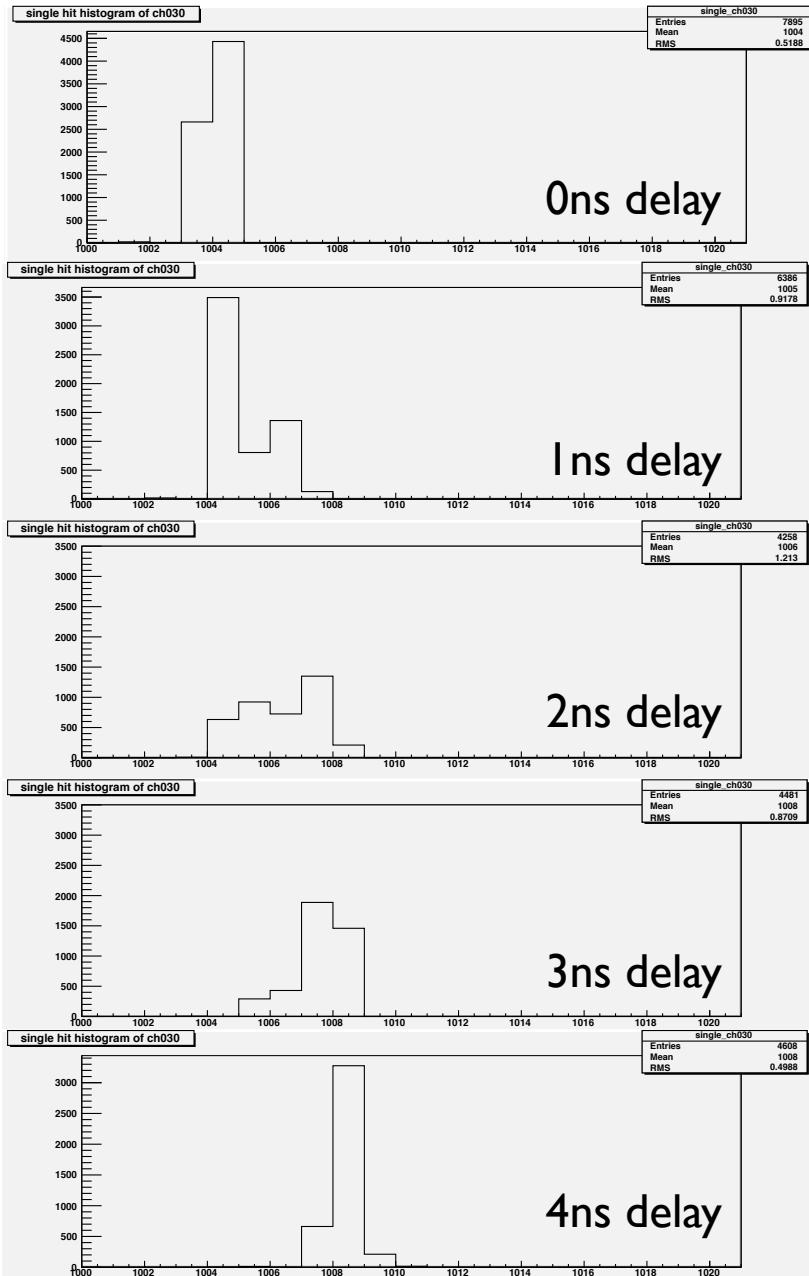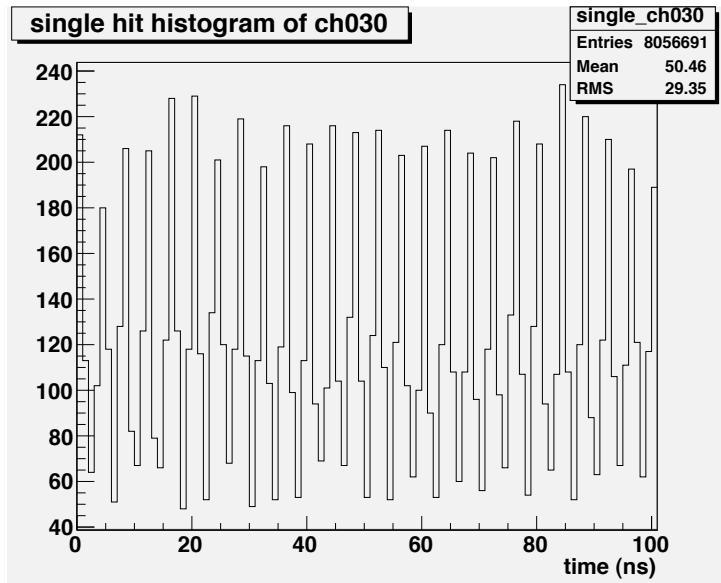

MPPCノイズ（時間依存なし：上図）を拡大すると
4ns毎にカウントの多いチャネルが現れる。

4相クロック = 250MHz × 4 の不調。

Spartan6 FPGA内の timing constraintが効かない？

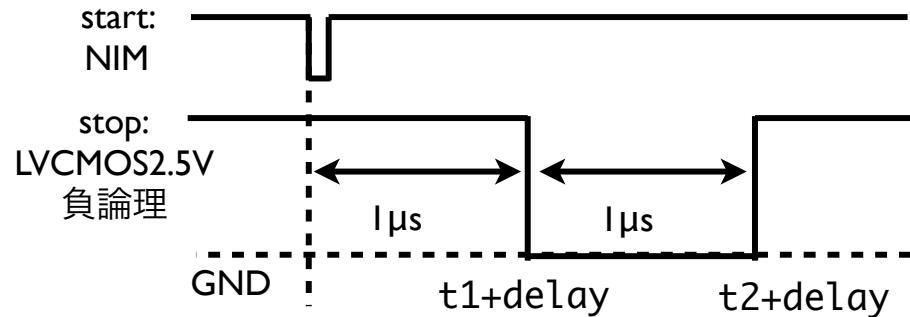

本多さん（東北大）松本さん（阪大）も同じ現象

本多さんから解決の糸口が・・・。

謝辞

KEK物構研ミュオン：幸田章宏, 高橋義知, 宮崎正範, 平石雅俊, 門野良典

KEK素核研g-2グループ：深尾祥紀, 神田聰太郎, 齊藤直人

KEK計算センタ(DAQ)： 鈴木(山形)聰

KEK素核研先端計測

(ASIC設計・テスト)： 田中真伸, 村上 武

(FPGAオリジナルコード)： 内田智久

(ボード設計)： 池野正弘, 齊藤正俊

このプロジェクトはOpen-Itの枠組みで可能になりました。

ディスカッション：本多さん(東北大), 松本さん, 佐藤さん(阪大),
吉村さん(KEK素核研), 瀬谷さん, 岸本さん(KEK物構研)・・・


まとめ

- マルチピクセルAPDを使った陽電子検出器の作成
 - キッカーノイズ退治成功
 - 4ns問題はまだある。



Kalliope v1.1

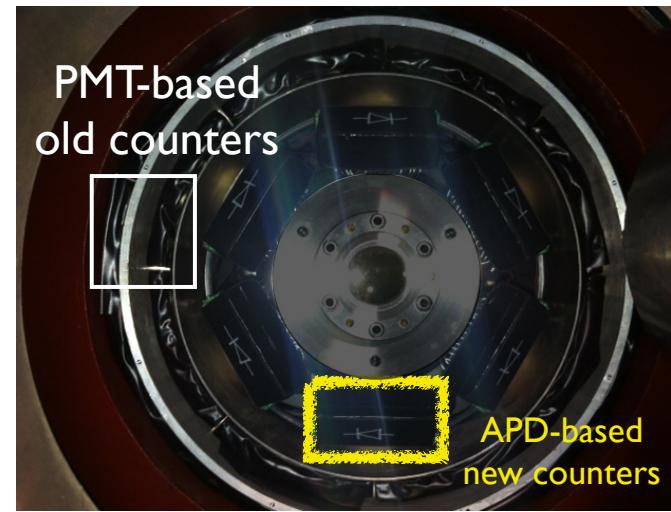- ASIC: VOLUME2011を使って 32×12 台=384chをJ-PARC/MLFインストール
- ミュオンビームを使ってコミッショニング中



- レート耐性(目標の~1/5)とスペクトル歪みは調整中だが、稼働し始めた。

What's next?

- U-line 超低速μSR分光器 (~2kG, low rate) FY2012
 - Kalliope v1.1でおそらく大丈夫
 - VOLUME-2012が使えれば吉
- S-line 汎用μSR分光器 (~4kG, middle rate, ~1000ch class) FY2013
 - VOLUME-2012が必須。
- D-line高磁場μSR分光器 (~5T, focused high rate, ~2000ch ?)
 - 小さいシンチ？
 - Si-strip?FY2013-2014



